

Aulas 16 & 17

• Modelos de Harvard e Von Neumann

• Pressupostos para a construção de um **Datapath** genérico para uma arquitectura tipo MIPS

• Análise dos blocos constituintes necessários para a execução de um subconjunto de instruções de cada classe de instruções

• Aritméticas e lógicas (add, addi, sub, and, slt, slr, sl

• Acesso à memória (lw, sw)


• Controlo de fluxo de execução (beq, bne, j)

• Montagem de um **Datapath** completo para execução de instruções num único ciclo de relógio (**single cycle**)

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira e Silva

Modelo de **von Neumann**


Datapath + Control

 


Memory • armazenamento de: programas, dados para processamento, resultados

CPU • processamento da informação através da execução do programa armazenado em memória

Modelo de von Neumann

 

 

Implementação do Datapath

O CPU consiste, fundamentalmente, em duas secções:

Datapath - elementos operativos e respectiva interligação:

- Registos internos
- Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
- Elementos de encaminhamento (multiplexers)

Unidade de controlo: responsável pela coordenação dos elementos do *datapath*, durante a execução de uma instrução

Implementação do Datapath

As unidades funcionais que constituem o *datapath* são de dois tipos:

Elementos combinatórios (por exemplo a ALU)

Elementos de estado, isto é, que têm capacidade de armazenamento (por exemplo os registos internos, a memória*)

Um elemento de estado possui, pelo menos, duas partes:

• **Dados** a serem armazenados

• **Relógio** que determina o instante em que os dados são armazenados (interface síncrona)

Um elemento de estado pode ser lido em qualquer momento

A saída de um elemento de estado disponibiliza a informação armazenada na última transição activa do relógio

(*) Na abordagem que se faz a seguir considera-se a memória externa ao CPU como um elemento operativo integrante do *datapath*

Implementação do Datapath

Para além do sinal de relógio, um elemento de estado ainda ter sinais de controlo adicionais:

Um **sinal de leitura (read)**, que permite (quando activo) que a informação armazenada seja disponibilizada na saída

Um **sinal de escrita (write)**, que autoriza (quando activo) a escrita de informação na próxima transição activa do relógio


Se algum destes dois sinais não estiver explicitamente representado, isso significa que a operação respectiva é sempre realizada. No caso da operação de escrita ela é realizada uma vez por ciclo, coincide com a transição activa do sinal de relógio

Havendo um sinal de relógio comum, e por uma questão de simplificação dos diagramas, o sinal de relógio pode não ser explicitamente representado


Implementação do Datapath

 Exemplos de representação gráfica de blocos correspondentes a elementos de estado


Memória para escrita e leitura
(2^{30} words de 32 bits)



Registo de 32 bits

 

 Memória apenas para leitura
(2^{30} words de 32 bits)



O sinal **Read** pode não existir. Nesse caso a informação de saída estará sempre disponível e corresponderá ao conteúdo da posição de memória especificada na entrada **address**

Implementação do Datapath

Nestes slides faz-se uma abordagem à implementação de um **datapath** capaz de interpretar e executar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:

As instruções aritméticas e lógicas (**add, addi, sub, and, or, slt, slti**)

Instruções de acesso à memória (**load word (lw)**) e **store word (sw)**

As instruções de salto condicional (**beq, bne**) e salto incondicional (**j**)

Como iremos ver, independentemente da quantidade de instruções suportadas por uma dada arquitectura, **uma parte importante do trabalho realizado pelo CPU e da infra-estrutura necessária para executar essas instruções é comum a praticamente todas elas**

Implementação do Datapath

No caso particular do MIPS, para qualquer instrução, **as primeiras operações necessárias à sua execução são sempre as mesmas**

1. Usar o conteúdo do registo **Program Counter (PC)** para indicar o endereço da memória do qual vai ser lida a próxima instrução e efectuar essa leitura
2. Ler um ou mais registos internos, usando para isso os índices obtidos nos respectivos campos da instrução (rs e rt):
 - a) Nas instruções de transferência de registo (**lw, sw**) e nas instruções que operam com constantes (immediates), ler o conteúdo de um registo necessário
 - b) Em todas as outras sempre necessário o conteúdo de dois registos (excepto na instrução **jump**)

Depois destas operações genéricas, realizamos as específicas para completar a execução da instrução em causa

Implementação do Datapath

As ações específicas necessárias para a execução de cada uma das três classes de instruções descritas anteriormente, em grande parte, semelhantes, independentemente da instrução em causa.

Por exemplo, **todas as classes de instruções (exceto do salto incondicional) utilizam a ALU depois da leitura dos registos:**

- as instruções aritméticas e lógicas para a execução

- as instruções de acesso à memória usando a ALU para o endereço de memória

- a instrução **branch** para efectuar a subtração que permite determinar se os operandos são iguais ou diferentes

A execução da instrução de salto incondicional altera o valor do registo Program Counter (PC) o novo valor obtido a partir dos 26 LSB do código máquina da instrução (bits 25:0) (ver figura 2.5)

Implementação do Datapath

Depois de utilizar a ALU, as ações que compõem várias classes de instruções diferem:

- as instruções **aritméticas e lógicas** armazenam o resultado da ALU no registo destino especificado na instrução

- a instrução **store** escreve o valor do registo lido anteriormente na memória

- a instrução **load** lê o valor da memória para leitura; o valor lido da memória é, de seguida, escrito no registo destino especificado na instrução

- a instrução **branch** pode ter que alterar o conteúdo do registo Program Counter (i.e. o endereço onde se encontra a próxima instrução a ser executada)

Implementação do Datapath - *Instruction Fetch*

O processo de acesso à memória para leitura de instruções é genericamente designado por *Instruction Fetch*


Por uma questão de simplificar a organização do sistema, as instruções que compõem um programa são armazenadas sequencialmente na memória:

se a instrução encontra-se armazenada no endereço k , a instrução $n+1$ encontra-se armazenada no endereço $k+x$, em que x é a dimensão da instrução medida em bytes

No MIPS, a dimensão das instruções é 4 bytes, logo $x=4$.
 sempre um múltiplo de 4

O processo de *Instruction Fetch* deverá, uma vez concluído, deixar o conteúdo do PC pronto para indicar a próxima instrução

 
No caso do MIPS, tal corresponde a adicionar a constante 4 ao valor actual do PC



Implementação do Datapath - *Instruction Fetch*

A parte do *Datapath* necessária à execução da *Instruction Fetch* tomará assim a seguinte configuração:

Exemplo

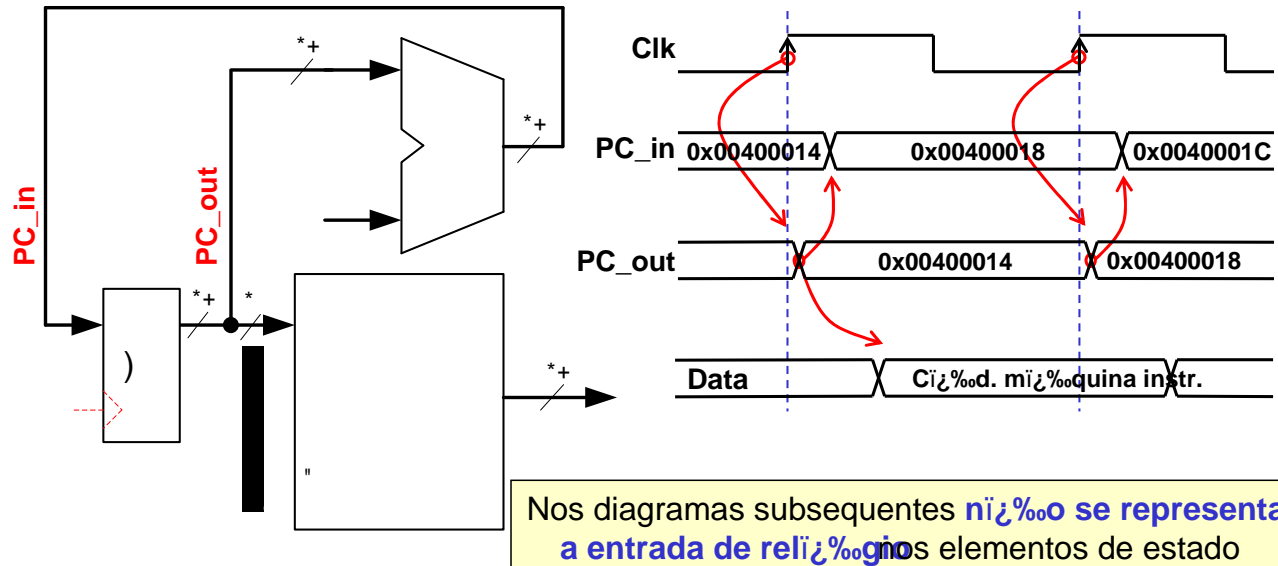

Implementação do Datapath

Que outros elementos operativos básicos serão necessários para suportar a execução das várias classes de instruções a considerar?

• Instruções aritméticas e lógicas

• Tipo **add, sub, and, or, slt**

• Tipo **addi, slti**

• Instruções de leitura e escrita da memória (Tipo **lw, sw**)

• Instruções de salto condicional (Tipo **beq, bne**)

Na análise que se segue, não se explicita a Unidade de Controlo. Esta unidade é responsável pela geração dos sinais de controlo necessários a coordenar os elementos do *Datapath* durante a execução de uma instrução.

Implementação do Datapath (Instruções tipo R)

Operações realizadas na execução de uma instrução tipo R:


- 1. *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)

- 2. Leitura dos registos operandos (registos especificados nos campos *rs* e *rt* da instrução)

- 3. Realização da operação na ALU (especificada no campo *func*)

- 4. Escrita do resultado no registo destino (especificado no campo *rd*)

Exemplo: **add** \$2, \$3, \$4

 



Implementação do Datapath (Instruções tipo R)

Os elementos necessários à execução das instruções aritméticas (tipo R) são:

- 1. Uma ALU de 32 bits

 - 2. Um conjunto de registos internos (**File Register** com 32 registos)




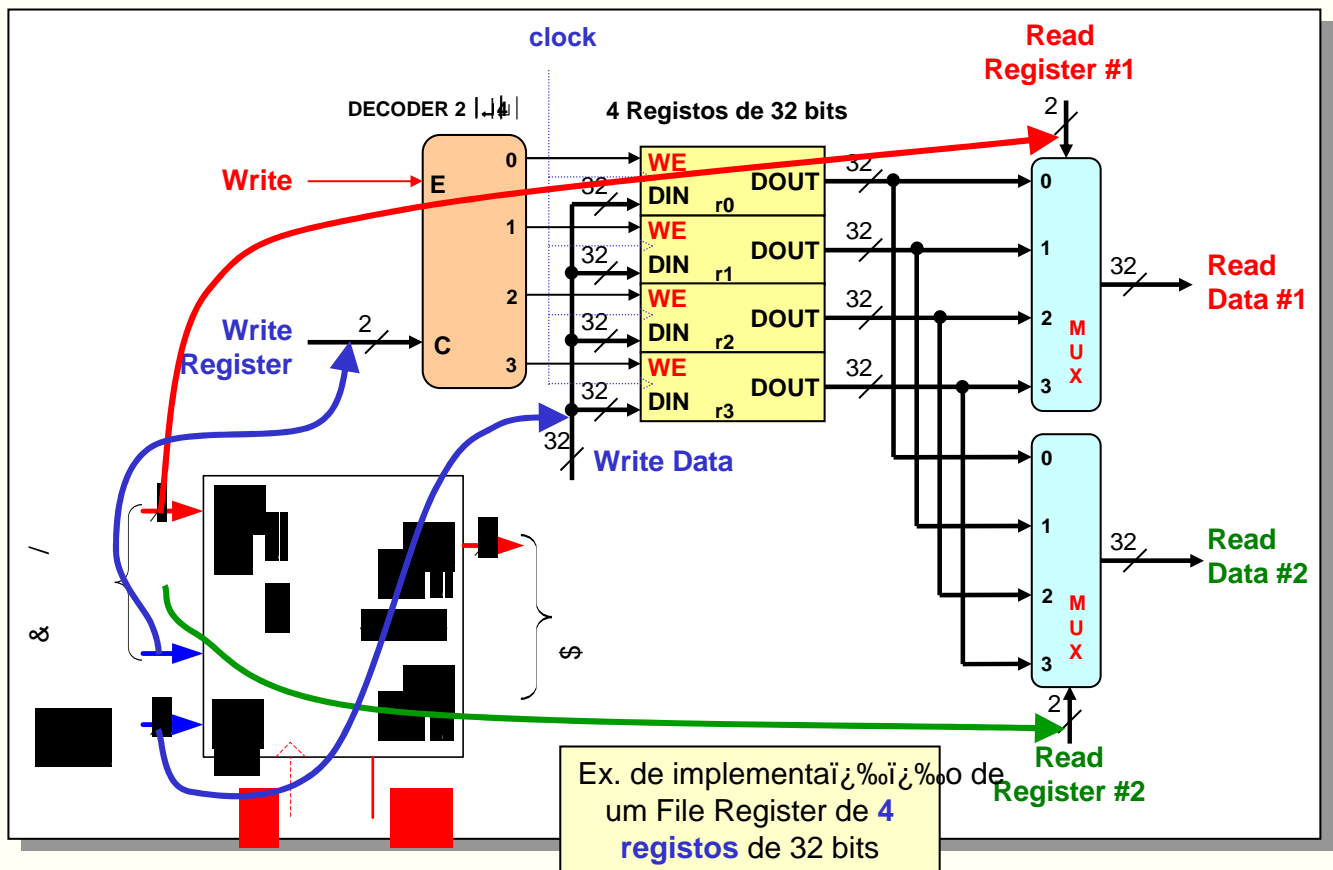


Implementação do Datapath (Instruções tipo R)

A interligação dos elementos operativos será:

Exemplo: **add \$2, \$3, \$4**

 

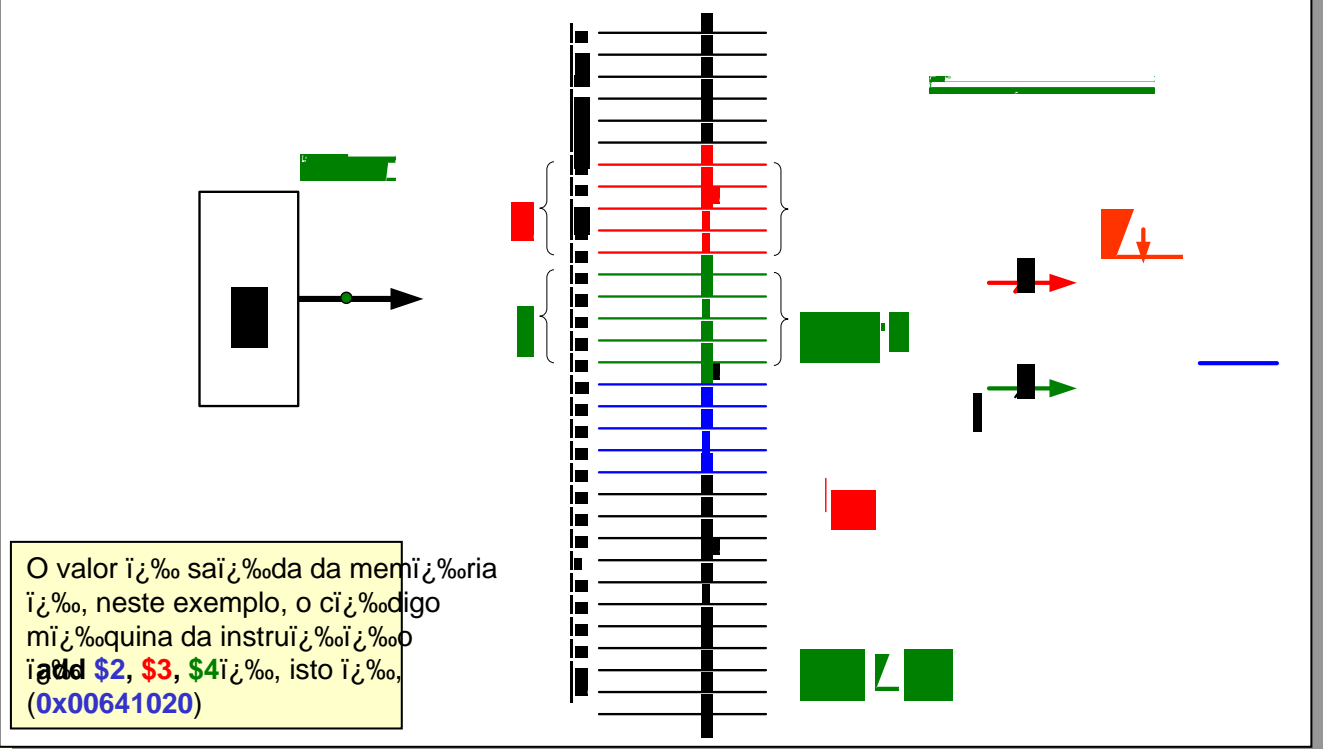
Ligação entre a memória de código e o File Register (Registo tipo R)




Implementação do Datapath (Instrução SW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução:
 - Instruction Fetch** (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
 - Leitura dos registos que contém o **base address** (reg. especificados nos campos **rs** e **rt** da instrução)
 - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma do **base address** contido do registo e **offset** especificado na instrução)
 - Escrita na memória

 Exemplo: `sw $2, 0x24($4)` ← Endereço da memória



 


Implementação do Datapath (Instruções lw e sw)


Os elementos necessários à execução das instruções de transferência de informação entre registos e memória são:

• A memória externa (de dados)

• Um extensor de sinal

 


 
Implementação do Datapath (Instruções lw e sw)



Implementação do Datapath (Instruções de branch)


Exemplo: **beq** \$2, \$3, 0x20

 

 


Implementação do Datapath

 Relembremos o formato dos três tipos de instruções!




Implementação do Datapath (1º passo)

 A combinação das instruções de acesso à memória com as instruções aritméticas e lógicas do tipo R e do tipo I pode ser feita do seguinte modo:




Implementação do Datapath (1º passo)

 Uma instrução do tipo R executada sobre datapath misto




Implementação do Datapath (1º passo)

 A instrução *add* (word) executada sobre um *datapath* misto




Implementação do Datapath (2º passo)

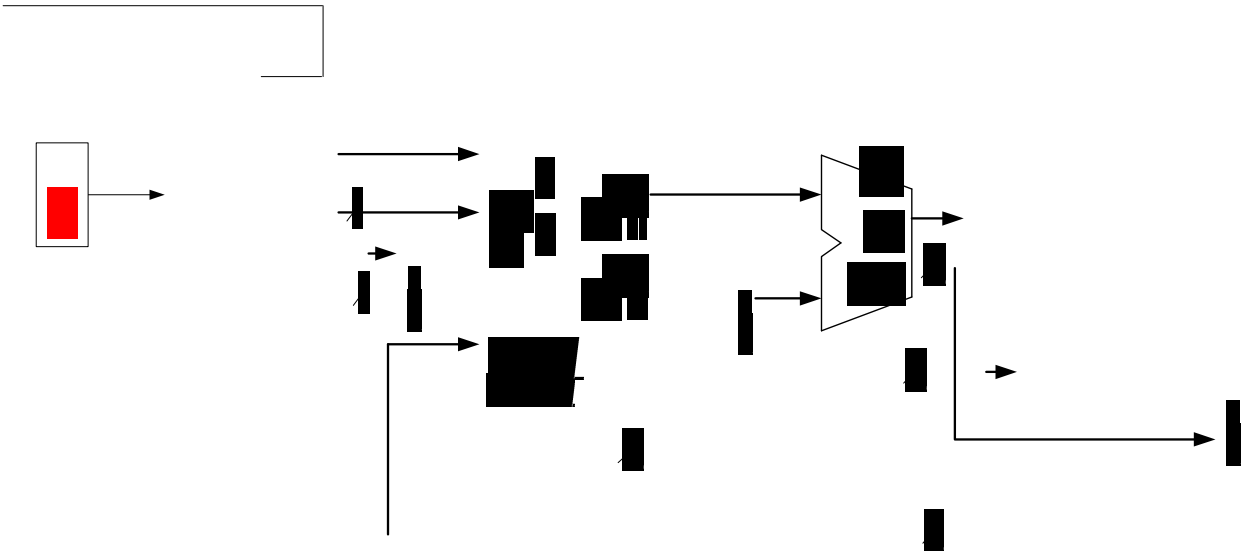O bloco de *Instruction Fetch* pode ser acrescentado sem grandes complicações




Implementação do Datapath (3º passo)

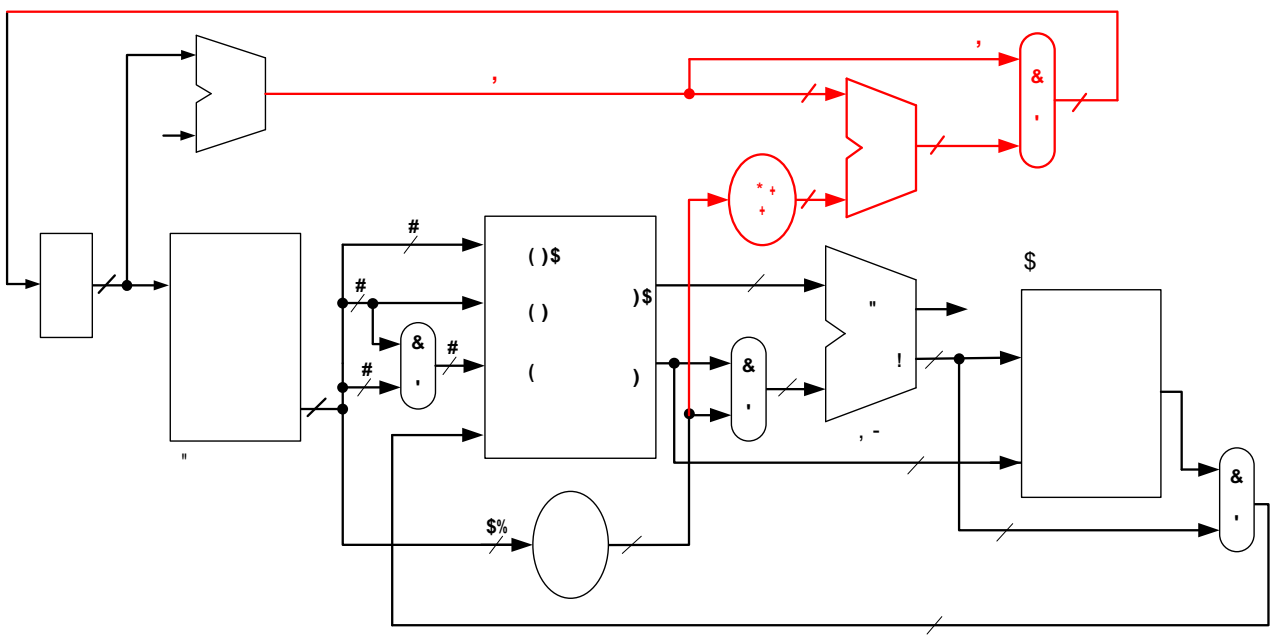Finalmente, a adição das instruções de salto, implica uma pequena alteração à imagem de conjunto...




Implementação do Datapath (3º passo)

Datapath misto (Instruction fetch)

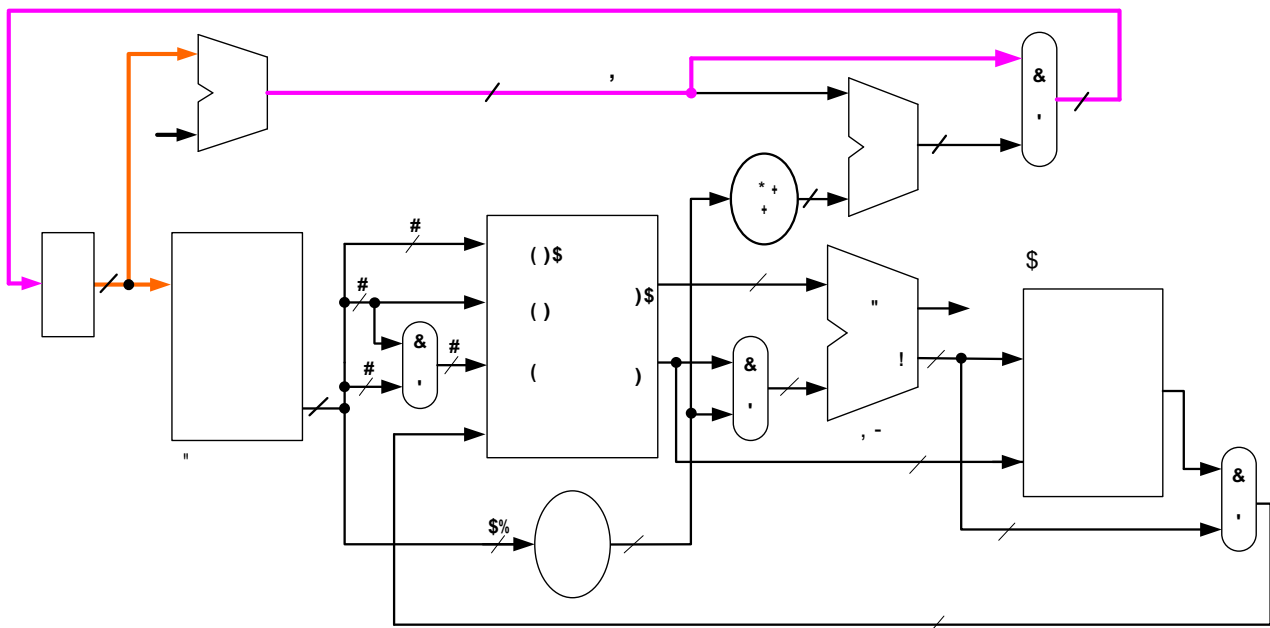

Implementação do Datapath (3º passo)

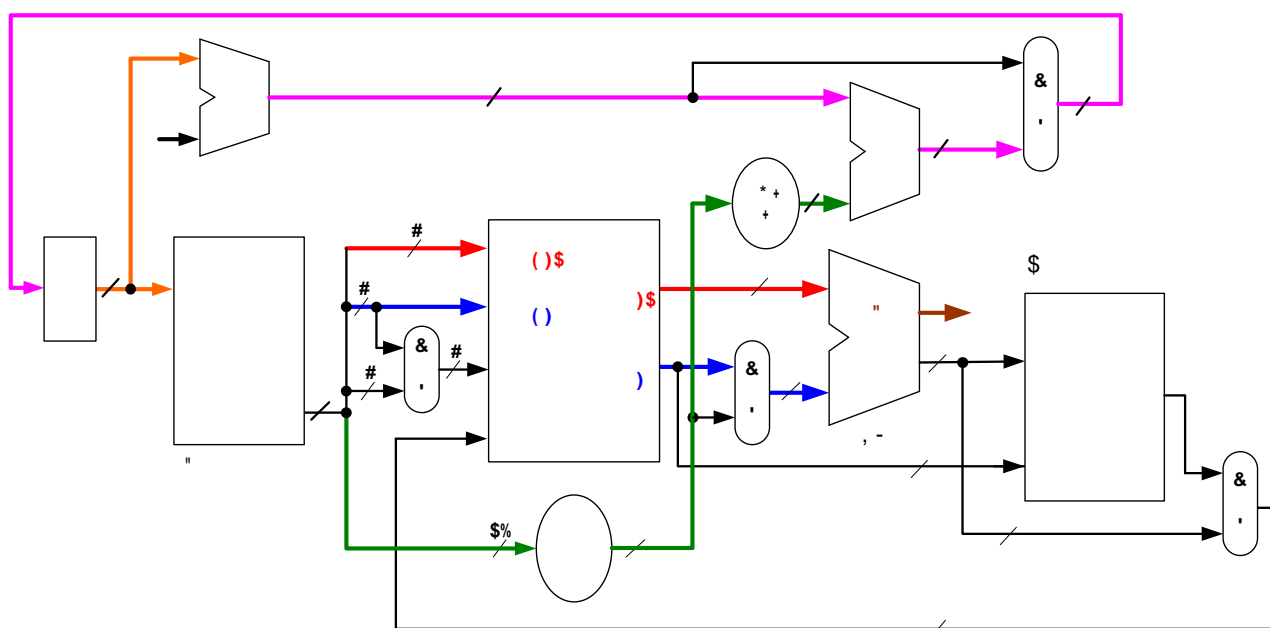Datapath misto (Instruction Branch if Equal)



Implementação de Datapath

Datapath misto com identificação dos sinais de controlo

