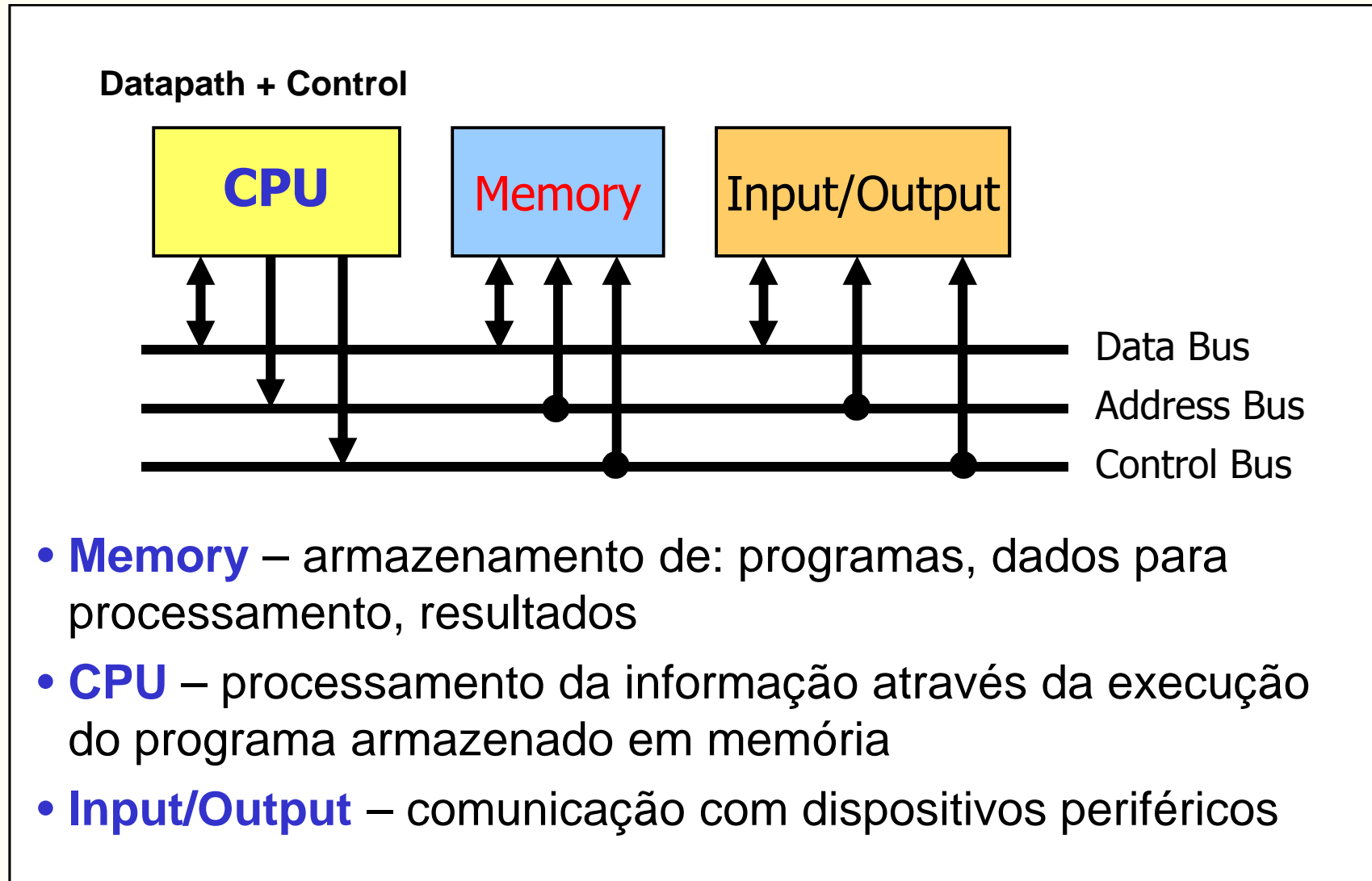


## Aulas 12, 13 e 14

- Modelos de Harvard e Von Neumann
- Pressupostos para a construção de um *datapath* genérico para uma arquitetura tipo MIPS
- Análise dos blocos constituintes necessários à execução de um subconjunto de instruções de cada classe de instruções:
  - Aritméticas e lógicas (add, addi, sub, and, or, slt, slti)
  - Acesso à memória (lw, sw)
  - Controlo de fluxo de execução (beq, bne, j)
- Montagem de um *datapath* completo para execução de instruções num único ciclo de relógio (*single-cycle*)





Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira

# Modelo de von Neumann



   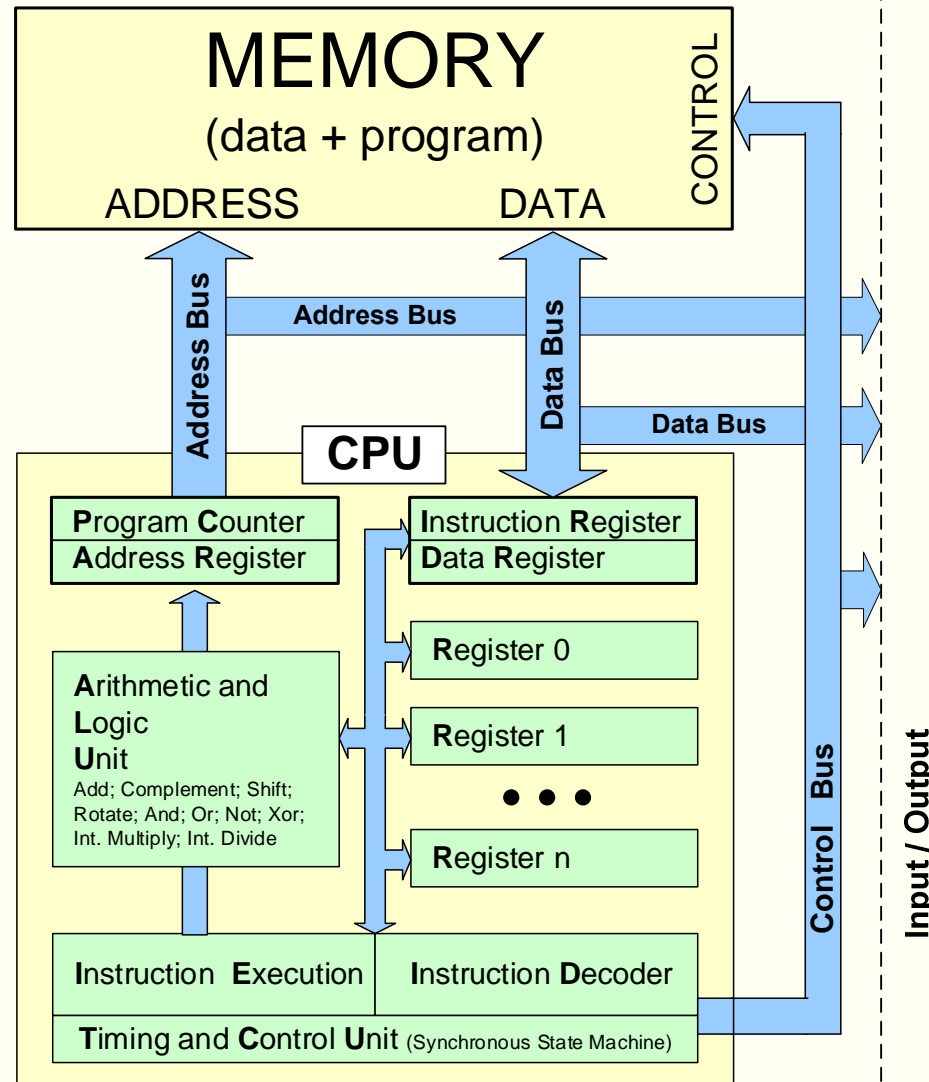
# Modelo de von Neumann

No Modelo de von Neumann existe apenas uma memória partilhada por instruções e por dados




# Modelo de Harvard

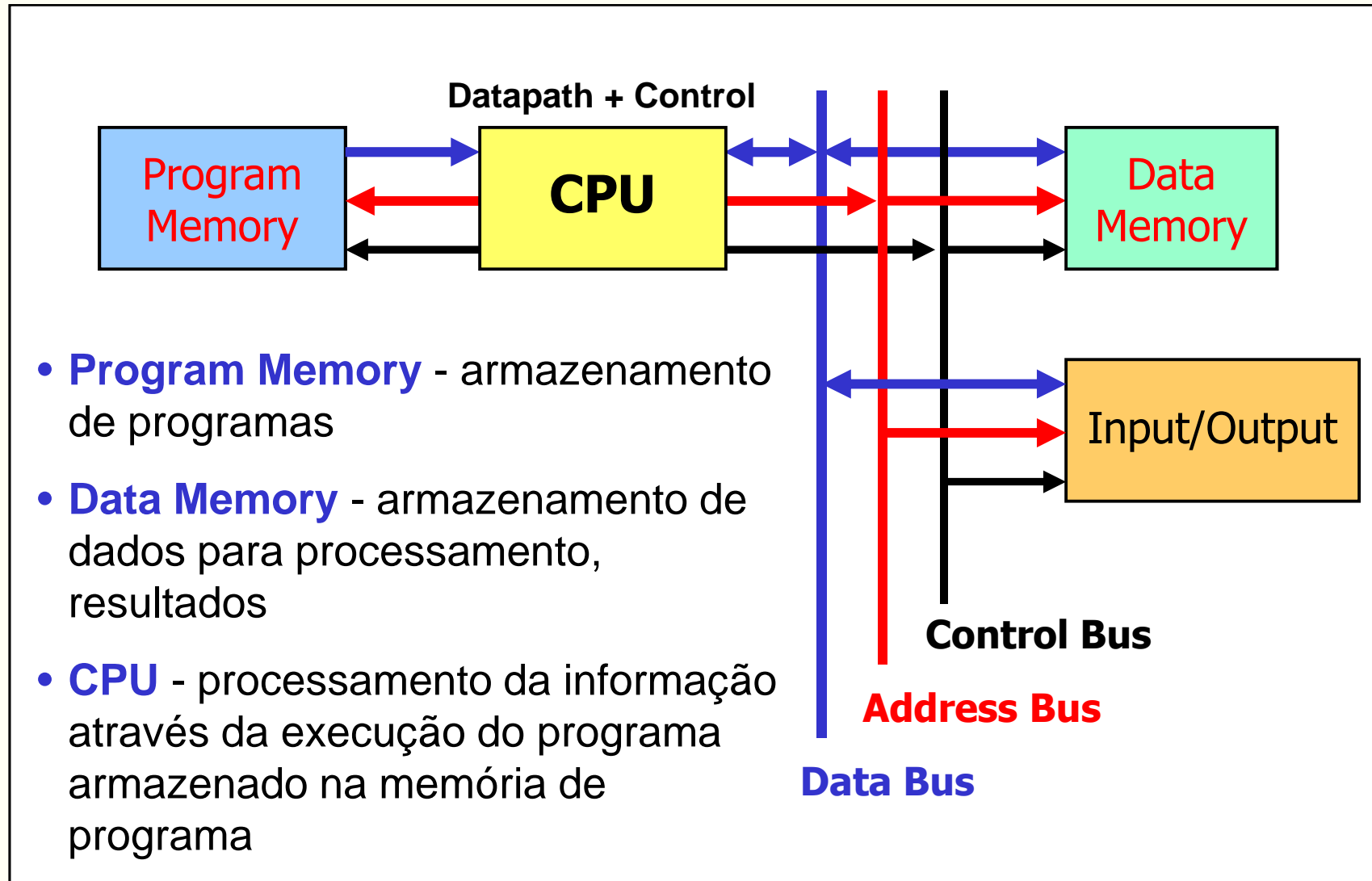
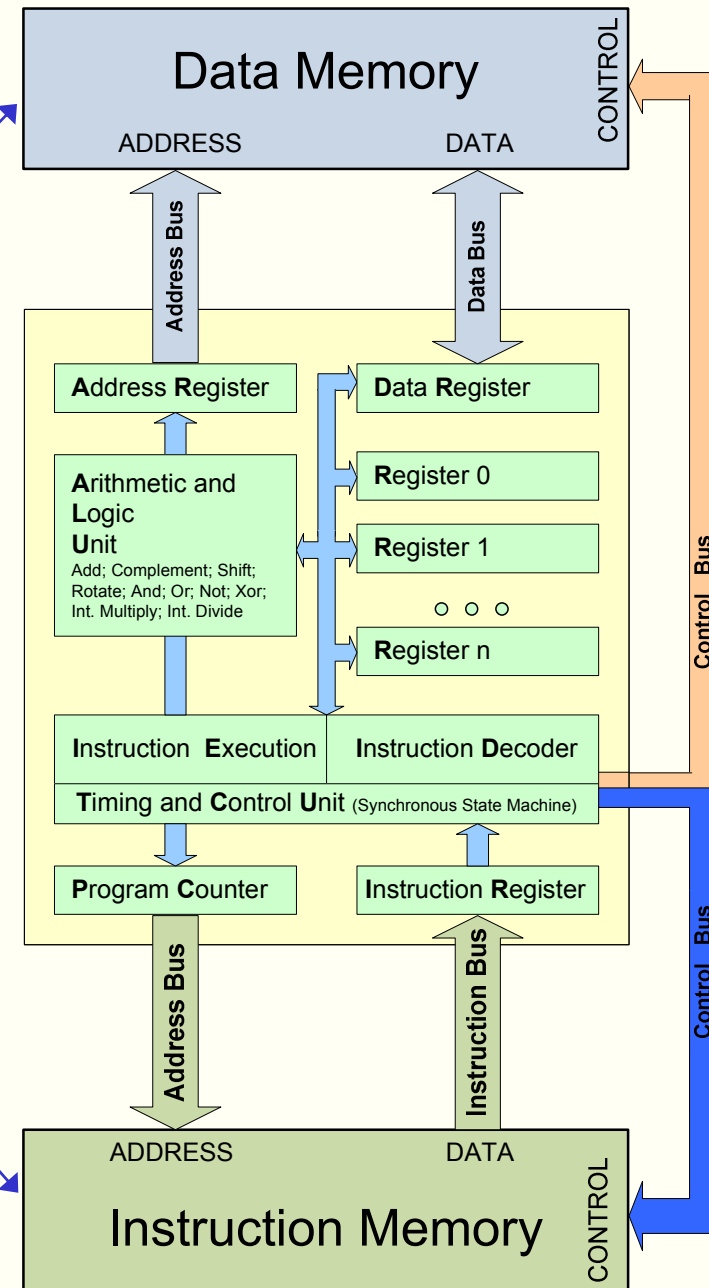
# Modelo de Harvard

No Modelo de Harvard existem duas memórias independentes (uma para instruções e outra para dados) que podem ser acedidas simultaneamente pelo CPU



# von Neumann *versus* Harvard – resumo

- **Modelo de von Neumann**

- um único espaço de endereçamento para instruções e dados (i.e. uma única memória)
- acesso a instruções e dados é feito em ciclos de relógio distintos

- **Modelo de Harvard**

- dois espaços de endereçamento separados: um para dados e outro para instruções (i.e. duas memórias independentes)
- possibilidade de acesso, no mesmo ciclo de relógio, a dados e instruções (i.e. CPU pode fazer o *fetch* da instrução e ler os dados que a instrução vai manipular no mesmo ciclo de relógio)
- memórias de dados e instruções podem ter dimensões de palavra diferentes

# Implementação de um *Datapath*

- O CPU consiste, fundamentalmente, em duas secções:
  - **Secção de dados** - elementos operativos/funcionais para armazenamento, processamento e encaminhamento da informação:
    - Registos internos
    - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
    - Elementos de encaminhamento (multiplexers)
  - **Unidade de controlo**: responsável pela coordenação dos elementos da secção de dados, durante a execução de cada instrução

# Implementação de um *Datapath*

- As unidades funcionais que constituem o *datapath* são de dois tipos:
  - **Elementos combinatórios** (por exemplo a ALU)
  - **Elementos de estado**, isto é, que têm capacidade de armazenamento (por exemplo os registos internos \*)
- Um elemento de estado possui, pelo menos, duas entradas:
  - Uma para os **dados** a serem armazenados
  - Outra para o **relógio**, que determina o instante em que os dados são armazenados (interface síncrona)
- Um elemento de estado pode ser lido em qualquer momento
- A saída de um elemento de estado disponibiliza a informação armazenada na última transição ativa do relógio

(\*) Na abordagem que se faz a seguir considera-se a memória externa ao CPU como um elemento operativo integrante do *datapath* (elemento de estado)



# Implementação de um *Datapath*


- Para além do sinal de relógio, um elemento de estado pode ainda ter sinais de controlo adicionais:
  - **Um sinal de leitura (read)**, que permite (quando ativo) que a informação armazenada seja disponibilizada na saída (leitura assíncrona)
  - **Um sinal de escrita (write)**, que autoriza (quando ativo) a escrita de informação na próxima transição ativa do relógio (escrita síncrona)
- Se algum destes dois sinais não estiver explicitamente representado, isso significa que a operação respetiva é sempre realizada. No caso da operação de escrita ela é realizada uma vez por ciclo, e coincide com a transição ativa do sinal de relógio

NOTA: Nos slides seguintes, havendo um sinal de relógio comum, e por uma questão de simplificação dos diagramas, o sinal de relógio pode não ser explicitamente representado


# Implementação de um *Datapath*

 - Exemplos de representação gráfica de blocos funcionais correspondentes a elementos de estado


**Memória para escrita e leitura**  
( $2^{30}$  words de 32 bits)



 **Memória apenas para leitura**  
( $2^{30}$  words de 32 bits)



**Registro de 32 bits**

 

O sinal “**Read**” pode não existir. Nesse caso a informação de saída estará sempre disponível e corresponderá ao conteúdo da posição de memória especificada na entrada “address”

# Implementação de um *Datapath*

- Nos próximos slides faz-se uma abordagem à implementação de um *datapath* capaz de interpretar e executar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:
  - As instruções aritméticas e lógicas (**add**, **addi**, **sub**, **and**, **or**, **slt**, **slti**)
  - Instruções de acesso à memória: load word (**lw**) e store word (**sw**)
  - As instruções de salto condicional (**beq**, **bne**) e salto incondicional (**j**)
- Como se verá, independentemente da quantidade e tipo de instruções suportadas por uma dada arquitetura, **uma parte importante do trabalho realizado pelo CPU e da infra-estrutura necessária para executar essas instruções é comum a praticamente todas elas**

# Implementação de um *Datapath*

- No caso particular do MIPS, para qualquer instrução que compõe o set de instruções, **as duas primeiras operações necessárias à sua realização são sempre as mesmas:**
  1. Usar o conteúdo do registro *Program Counter* (PC) para indicar o endereço da memória do qual vai ser lida a próxima instrução e efetuar essa leitura
  2. Ler dois registros internos, usando para isso os índices obtidos nos respectivos campos da instrução (rs e rt):
    - Nas instruções de transferência memória→registro (“lw”) e nas instruções que operam com constantes (immediatos) apenas o conteúdo de um registro é necessário (codificado no campo rs)
    - Em todas as outras é sempre necessário o conteúdo de dois registros (exceto na instrução “jump”)
- **Depois destas operações genéricas, realizam-se as ações específicas para completar a execução da instrução em causa**

# Implementação de um *Datapath*

- As ações específicas necessárias para executar as instruções de cada uma das três classes de instruções descritas anteriormente são, em grande parte, semelhantes, independentemente da instrução exata em causa
- Por exemplo, **todas as classes de instruções** (à exceção do salto incondicional) **utilizam a ALU depois da leitura dos registos**:
  - as instruções aritméticas e lógicas para a execução da instrução
  - as instruções de acesso à memória usam a ALU para calcular o endereço de memória
  - a instrução de *branch* para efetuar a subtração que permite determinar se os operandos são iguais ou diferentes
- A execução da instrução de salto incondicional ("**j**") resume-se à alteração incondicional do registo Program Counter (PC) – o novo valor é obtido a partir dos 26 LSB do código máquina da instrução e dos 4 bits mais significativos do valor atual do PC (ver aula 7)

# Implementação de um *Datapath*


- Depois de utilizar a ALU, as ações que completam as várias classes de instruções diferem:
  - as instruções **aritméticas e lógicas** armazenam o resultado à saída da ALU no registo destino especificado na instrução
  - a instrução **sw** acede à memória para escrita do valor do registo lido anteriormente (codificado no campo rt)
  - a instrução **lw** acede à memória para leitura; o valor lido da memória é, de seguida, escrito no registo destino especificado na instrução (codificado no campo rt)
  - a instrução de **branch** pode ter que alterar o conteúdo do registo Program Counter (i.e. o endereço onde se encontra a próxima instrução a ser executada) no caso de a condição em teste ser verdadeira

## Implementação de um *Datapath* – *Instruction Fetch*

- O processo de acesso à memória para leitura da próxima instrução é genericamente designado por ***Instruction Fetch***
- Por uma questão de simplificar a organização da informação, as instruções que compõem um programa são armazenadas sequencialmente na memória:
  - se a instrução ***n*** se encontra armazenada no endereço ***k***, então a instrução ***n+1*** encontra-se armazenada no endereço ***k+x***, em que ***x*** é a dimensão da instrução ***n***, medida em bytes
  - no MIPS, a dimensão das instruções é fixa e igual a 4 bytes; o endereço ***k*** é sempre um **múltiplo de 4**
- **O processo de *Instruction Fetch* deverá, uma vez concluído, deixar o conteúdo do PC pronto para endereçar a próxima instrução**
  - No caso do MIPS, tal corresponde a adicionar a constante 4 ao valor atual do PC
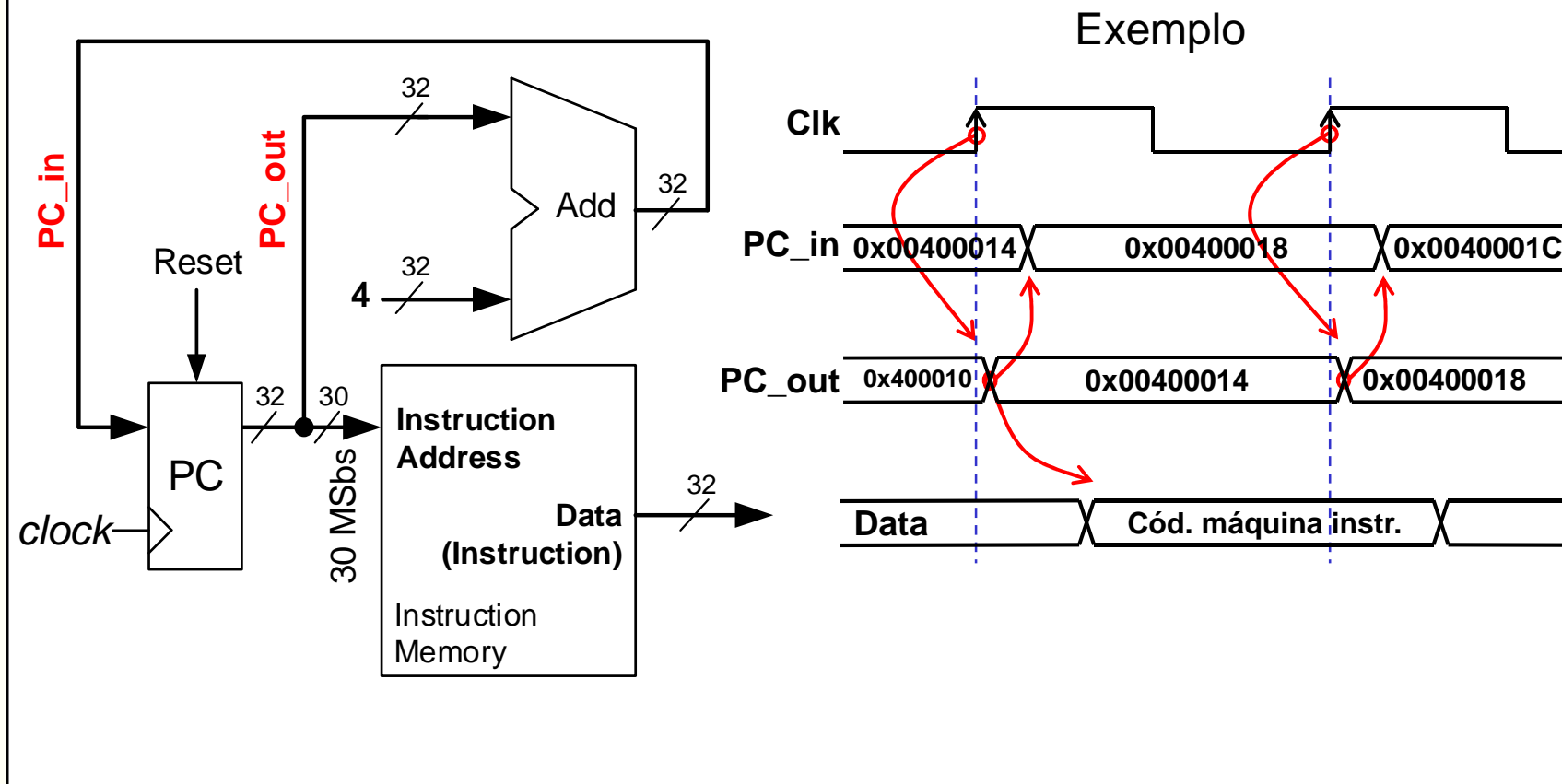
## Implementação de um *Datapath* – *Instruction Fetch*

- A parte do *Datapath* necessária à execução de um *Instruction Fetch* toma, assim, a seguinte configuração





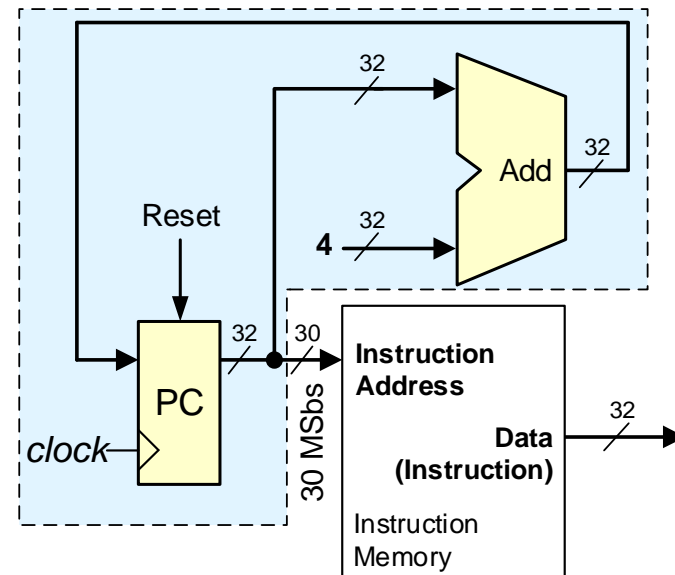
# Implementação de um *Datapath* – Atualização do PC

```
entity PCupdate is
  port( clk    : in std_logic;
        reset  : in std_logic;
        pc     : out std_logic_vector(31 downto 0));
end PCupdate;
```

```
architecture Behavioral of PCupdate is
  signal s_pc : unsigned(31 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if(rising_edge(clk)) then
      if(reset = '1') then
        s_pc <= (others => '0');
      else
        s_pc <= s_pc + 4;
      end if;
    end if;
  end process;
  pc <= std_logic_vector(s_pc);
end Behavioral;
```



## Implementação de um *Datapath* – *Instruction Memory*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity instructionMemory is
    generic(ADDR_BUS_SIZE : positive := 6);
    port( address : in std_logic_vector(ADDR_BUS_SIZE-1 downto 0);
          readData : out std_logic_vector(31 downto 0));
end instructionMemory;

architecture Behavioral of instructionMemory is
    constant NUM_WORDS : positive := (2 ** ADDR_BUS_SIZE );
    subtype TData is std_logic_vector(31 downto 0);
    type TMemory is array(0 to NUM_WORDS - 1) of TData;
    constant s_memory : TMemory := (X"8C010000", -- lw    $1,0($0)
                                     X"20210004", -- addi  $1,$1,4
                                     X"AC010004", -- sw    $1,4($0)
                                     others => X"00000000");

begin
    readData <= s_memory(to_integer(unsigned(address)));
end Behavioral;
```

# Implementação de um *Datapath*


- Que outros elementos operativos básicos serão necessários para suportar a execução das várias classes de instruções que estamos a considerar?
  - Instruções aritméticas e lógicas
    - Tipo R: **add**, **sub**, **and**, **or**, **slt**
    - Tipo I: **addi**, **slti**
  - Instruções de leitura e escrita da memória (Tipo I: **lw**, **sw**)
  - Instruções de salto condicional (Tipo I: **beq**, **bne**)

Na análise que se segue, não se explicita a Unidade de Controlo. Esta unidade é responsável pela geração dos sinais de controlo que asseguram a coordenação dos elementos do *datapath* durante a execução de uma instrução

## Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R

- Operações realizadas na execução de uma instrução do tipo R:
  - **Instruction Fetch** (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - **Leitura dos registos** operando (registos especificados nos campos “rs” e “rt” da instrução)
  - **Realização da operação** na ALU (especificada no campo “funct”)
  - **Escrita do resultado** no registo destino (especificado no campo “rd”)


Exemplo: **add** \$2, \$3, \$4

 

Código máquina: 0x00641020
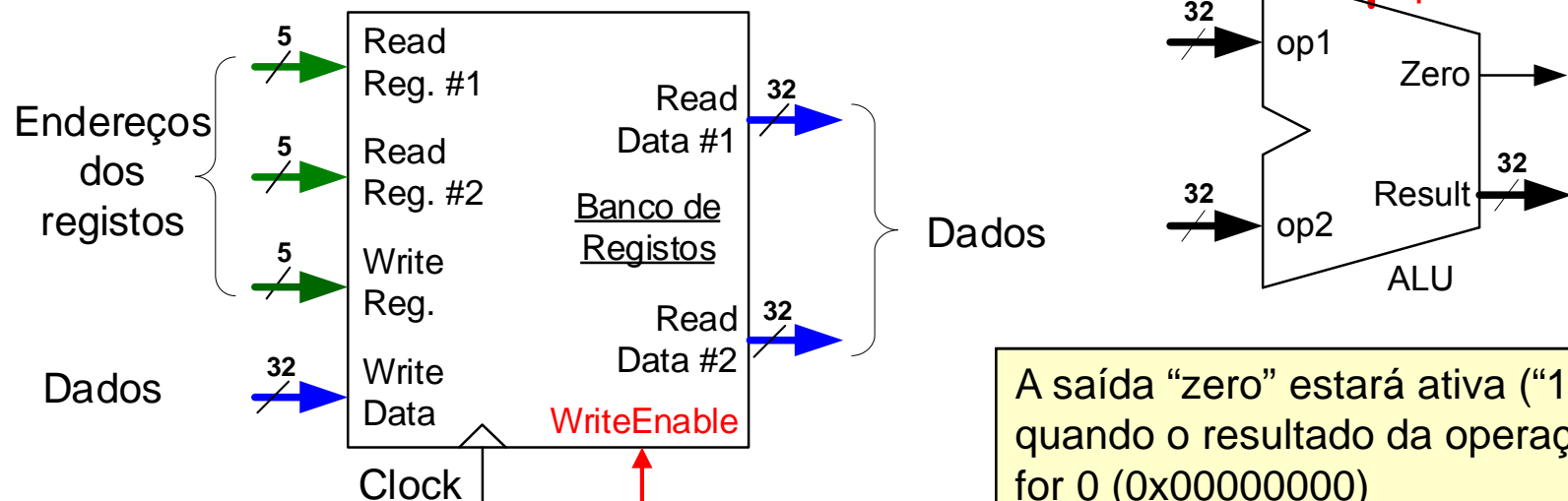
## Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R


- Os elementos necessários à execução das instruções aritméticas e lógicas (tipo R) são:
  - Uma ALU de 32 bits
  - Um conjunto de registros internos (Banco de registros com 32 registros de 32 bits cada)



- 1 porto de escrita síncrona
- 2 portos de leitura assíncrona
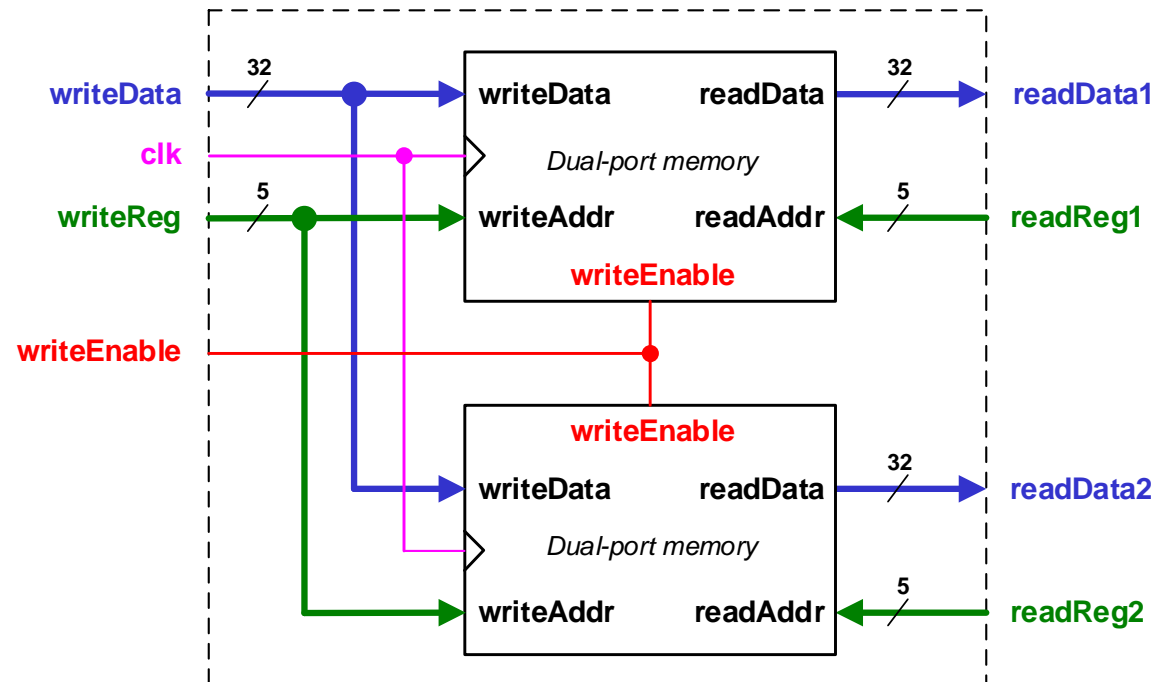
# Banco de Registos

- O banco de registos pode ser implementado com duas memórias de duplo porto (um porto de escrita e um porto de leitura):



- o porto de escrita do banco de registos é comum às duas memórias (i.e. a escrita é feita simultaneamente nas duas memórias)
- cada memória fornece um porto de leitura independente

# Banco de registros (dual-port memory) – VHDL

```
entity DP_Memory is
  generic(WORD_BITS  : integer range 1 to 128 := 32;
          ADDR_BITS  : integer range 1 to 10  := 5;
  port(
    clk      : in  std_logic;
    -- asynchronous read port
    readAddr : in  std_logic_vector(ADDR_BITS-1 downto 0);
    readData : out std_logic_vector(WORD_BITS-1 downto 0);

    -- synchronous write port
    writeAddr : in  std_logic_vector(ADDR_BITS-1 downto 0);
    writeData : in  std_logic_vector(WORD_BITS-1 downto 0);
    writeEnable : in std_logic);
end DP_Memory;
```

# Banco de registros (dual-port memory) – VHDL


```
architecture Behavioral of DP_Memory is
    subtype TDataWord is std_logic_vector(WORD_BITS-1 downto 0);
    type TMem is array (0 to 2**ADDR_BITS-1) of TDataWord;
    signal s_memory : TMem := (others => (others => '0'));
begin
    process(clk, writeEnable) is
    begin
        if(rising_edge(clk) ) then
            if(writeEnable = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(writeAddr))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;
    readData <=(others => '0') when
        (to_integer(unsigned(readAddr)) = 0) else
        s_memory(to_integer(unsigned(readAddr)));
end Behavioral;
```


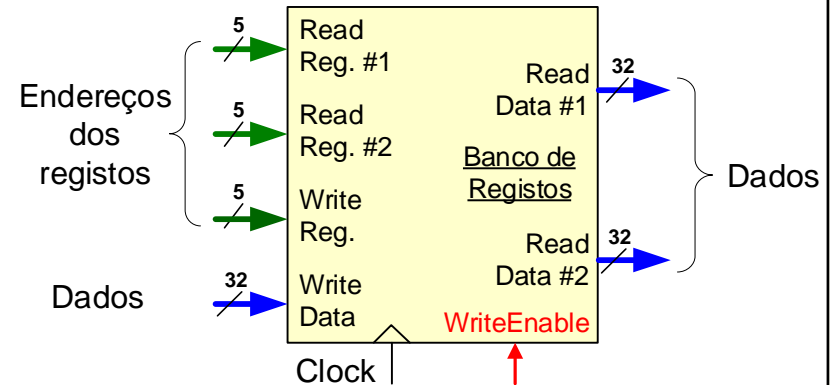
# Banco de registros – VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity RegFile is  
  port( clk          : in  std_logic;  
        writeEnable  : in  std_logic;  
        writeReg     : in  std_logic_vector(4 downto 0);  
        writeData    : in  std_logic_vector(31 downto 0);  
        readReg1     : in  std_logic_vector(4 downto 0);  
        readReg2     : in  std_logic_vector(4 downto 0);  
        readData1    : out std_logic_vector(31 downto 0);  
        readData2    : out std_logic_vector(31 downto 0));  
end RegFile;
```



# Banco de registros – VHDL


```
architecture Structural of RegFile is  
begin
```

```
rs_mem:
```

```
entity work.DP_Memory(Behavioral  
    port map(clk      => clk,  
              readAddr => readReg1  
              readData => readData  
              writeAddr => writeReg  
              writeData => writeData,  
              writeEnable => writeEnable);
```

```
rt_mem:
```

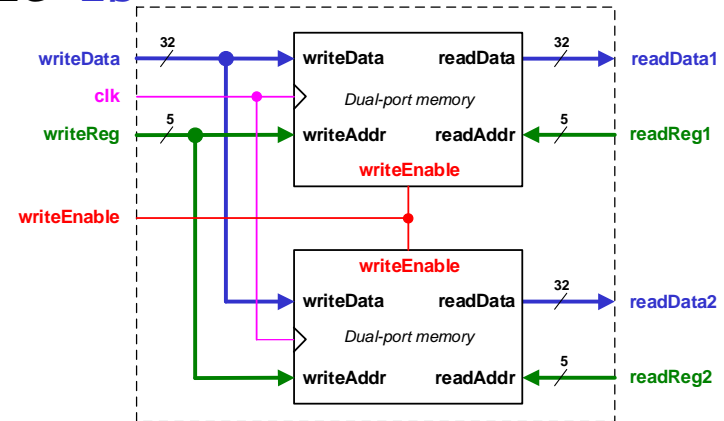
```
entity work.DP_Memory(Behavioral  
    port map(clk      => clk,  
              readAddr => readReg2,  
              readData => readData2,  
              writeAddr => writeReg,  
              writeData => writeData,  
              writeEnable => writeEnable);  
end Structural;
```



## Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R


- A interligação dos elementos operativos será:

Exemplo: **add** \$2, \$3, \$4

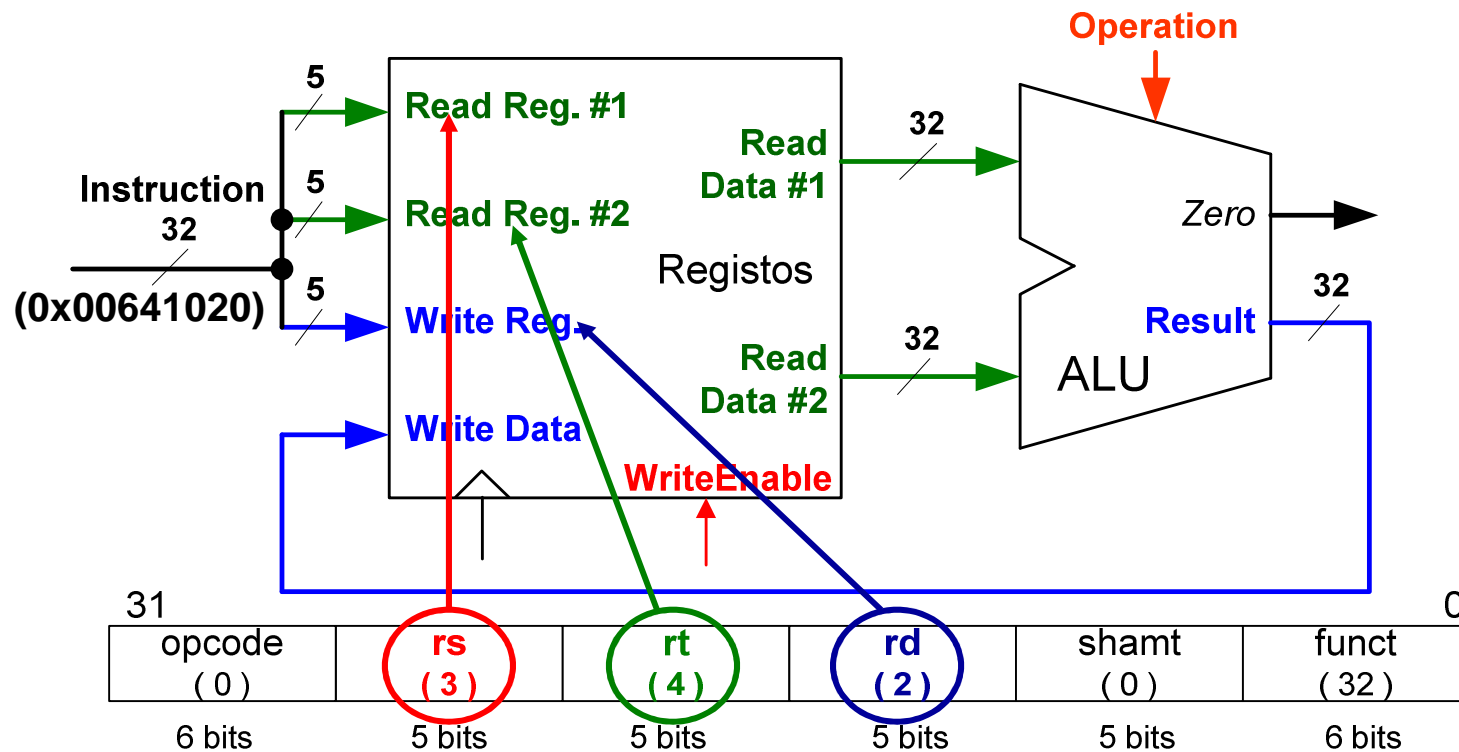
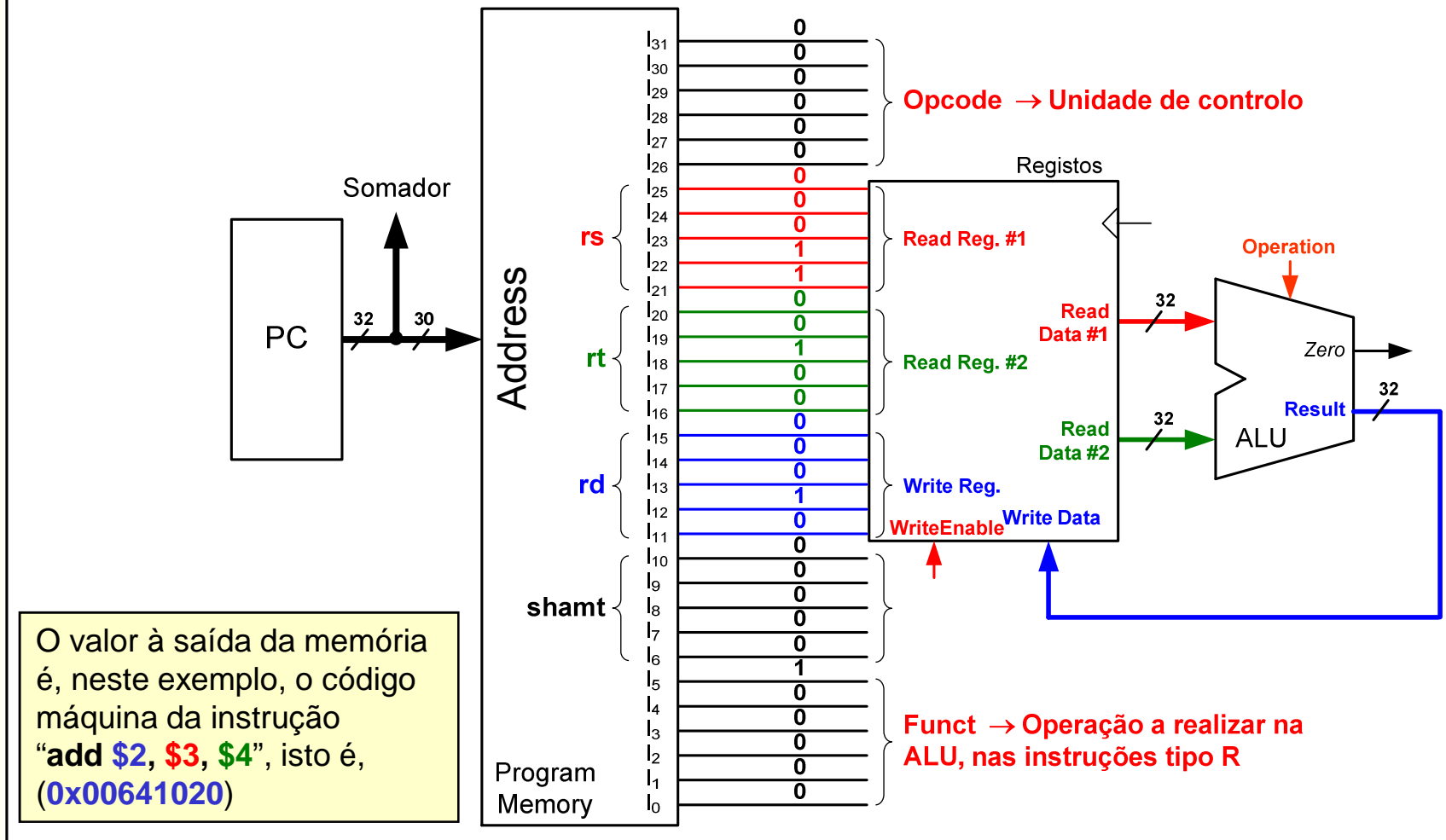
# Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R

- Ligação entre a memória de código e o Banco de Registos (Instruções tipo R)



## Módulo para separação dos campos da instrução – VHDL

```
entity InstrSplitter is
  port( instruction : in  std_logic_vector(31 downto 0);
        opcode      : out std_logic_vector(5  downto 0);
        rs          : out std_logic_vector(4  downto 0);
        rt          : out std_logic_vector(4  downto 0);
        rd          : out std_logic_vector(4  downto 0);
        shamt       : out std_logic_vector(4  downto 0);
        funct       : out std_logic_vector(5  downto 0);
        imm         : out std_logic_vector(15 downto 0);
        jAddr       : out std_logic_vector(25 downto 0));
end InstrSplitter;
architecture Behavioral of InstrSplitter is
begin
  opcode <= instruction(31 downto 26);
  rs     <= instruction(25 downto 21);
  rt     <= instruction(20 downto 16);
  rd     <= instruction(15 downto 11);
  shamt  <= instruction(10 downto  6);
  funct  <= instruction( 5 downto  0);
  imm    <= instruction(15 downto  0);
  jAddr  <= instruction(25 downto  0);
end Behavioral;
```

# Implementação de um *Datapath* (Instrução SW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “**sw**”:
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura dos registos que contêm o **endereço-base** e o **valor a transferir** (registos especificados nos campos “**rs**” e “**rt**” da instrução)
  - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “**rs**” e o **offset** especificado na instrução)
  - Escrita na memória

Exemplo: **sw** \$2, 0x24( \$4 )

Endereço inicial da memória onde vai ser escrita a word de 32 bits armazenada no registo \$2

opcode ( 43 )	<b>rs</b> ( 4 )	<b>rt</b> ( 2 )	<b>offset</b> ( 0x24 )
------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

# Implementação de um *Datapath* (Instrução LW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “lw”
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura do registo que contém o endereço base (registo especificado no campo “rs” da instrução)
  - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “rs” e o **offset** especificado na instrução)
  - Leitura da memória
  - Escrita do valor lido da memória no registo destino (especificado no campo “rt” da instrução)


Exemplo: lw \$4, 0x2F( \$15 )

Endereço inicial da memória para leitura de uma word de 32 bits (vai ser escrita no registo \$4)

opcode ( 35 )	rs ( 15 )	rt ( 4 )	offset ( 0x2F )
------------------	--------------	-------------	--------------------
 
## Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)

- Os elementos necessários à execução das instruções de transferência de informação entre registros e memória (load e store) são, para além da ALU e do Banco de Registos:
  - A memória externa (de dados)
  - Um extensor de sinal



O **extensor de sinal** cria uma constante de 32 bits em complemento para 2, a partir dos 16 bits menos significativos da instrução (o bit 15 é replicado nos 16 mais significativos da constante de saída)

Por uma questão de conveniência de desenho dos diagramas, o barramento de dados da memória (bidirecional) está separado em dados para escrita e dados de leitura



# Módulo de extensão de sinal – VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity SignExtend is
```

```
    port(dataIn  : in  std_logic_vector(15 downto 0));
```

```
          dataOut : out std_logic_vector(31 downto 0));
```

```
end SignExtend;
```


```
architecture Behavioral of SignExtend is
```

```
begin
```

```
    dataOut(31 downto 16) <= (others => dataIn(15));
```


```
    dataOut(15 downto 0)  <= dataIn;
```

```
end Behavioral;
```

 
 
# Módulo de memória RAM – VHDL

```
entity RAM is
  generic( ADDR_BUS_SIZE : positive := 6;
           DATA_BUS_SIZE : positive := 32);
  port(clk      : in  std_logic;
        readEn  : in  std_logic;
        writeEn : in  std_logic;
        address  : in  std_logic_vector(ADDR_BUS_SIZE-1 downto 0);
        writeData : in  std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1 downto 0);
        readData  : out std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1 downto 0));
end RAM;
```



# Módulo de memória RAM – VHDL

```
architecture Behavioral of RAM is
    constant NUM_WORDS : positive := (2 ** ADDR_BUS_SIZE );
    subtype TData is std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1 downto 0);
    type TMemory is array(0 to NUM_WORDS - 1) of TData;
    signal s_memory : TMemory;
begin


    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(writeEn = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(address))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;
    readData <= s_memory(to_integer(unsigned(address))) when
        readEn = '1' else (others => '-');

end Behavioral;
```

## Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)

- A interligação dos elementos operativos necessários à execução do “**sw**” será:


Exemplo: **sw** \$2, 0x24( \$4 )

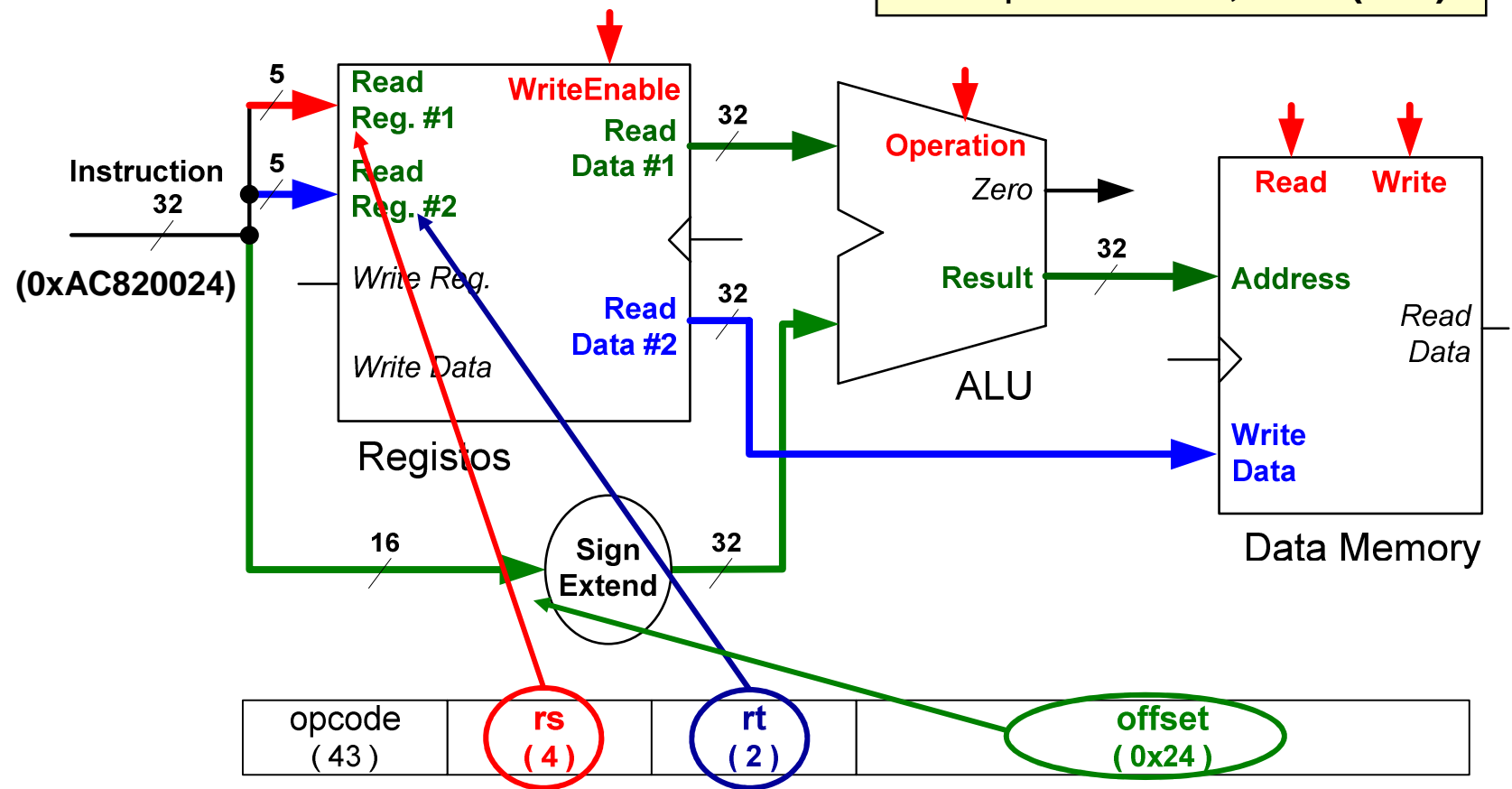

## Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)


- A interligação dos elementos operativos necessários à execução do “lw” será:

Exemplo: lw \$4, 0x2F( \$15 )

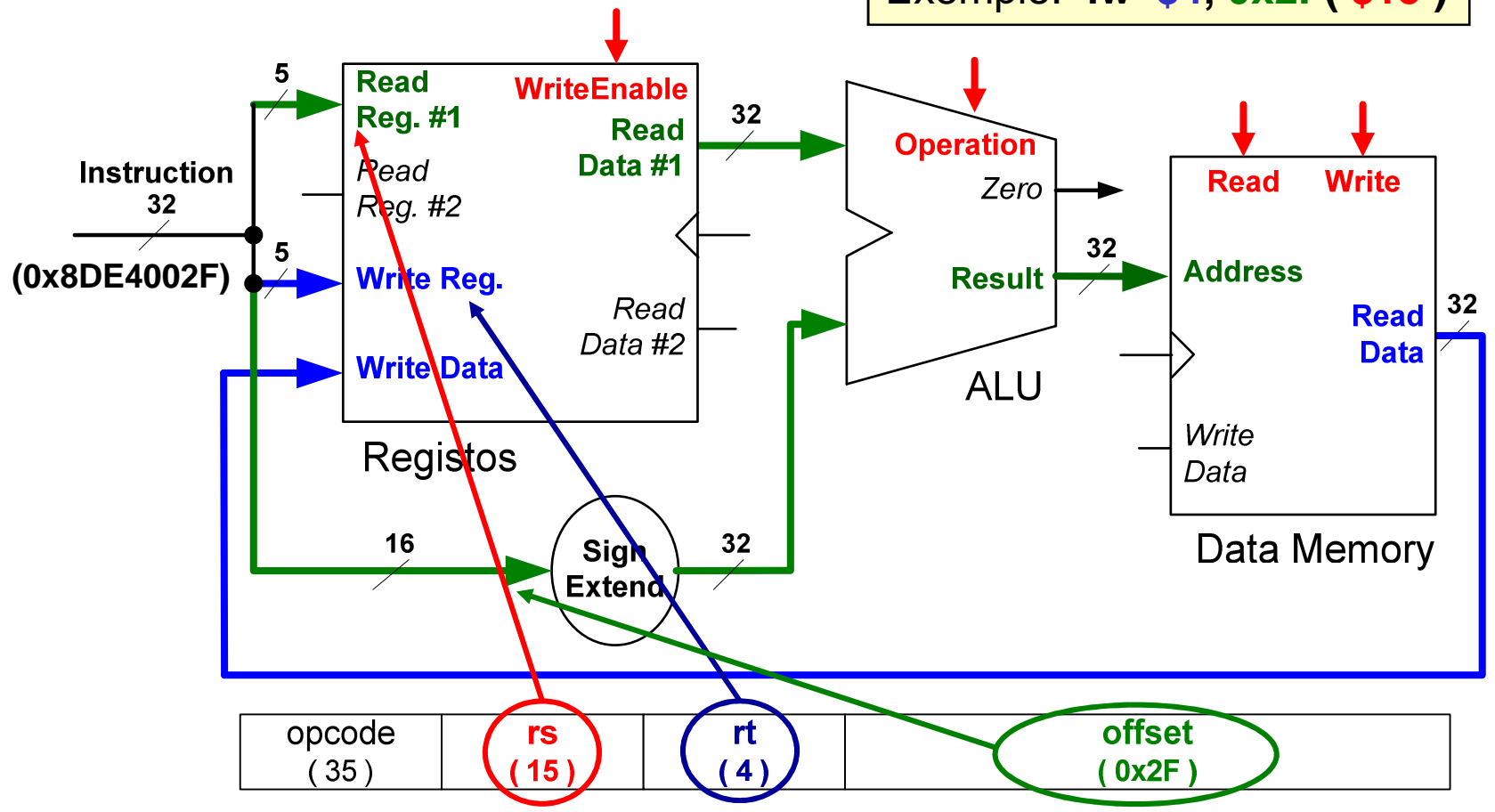
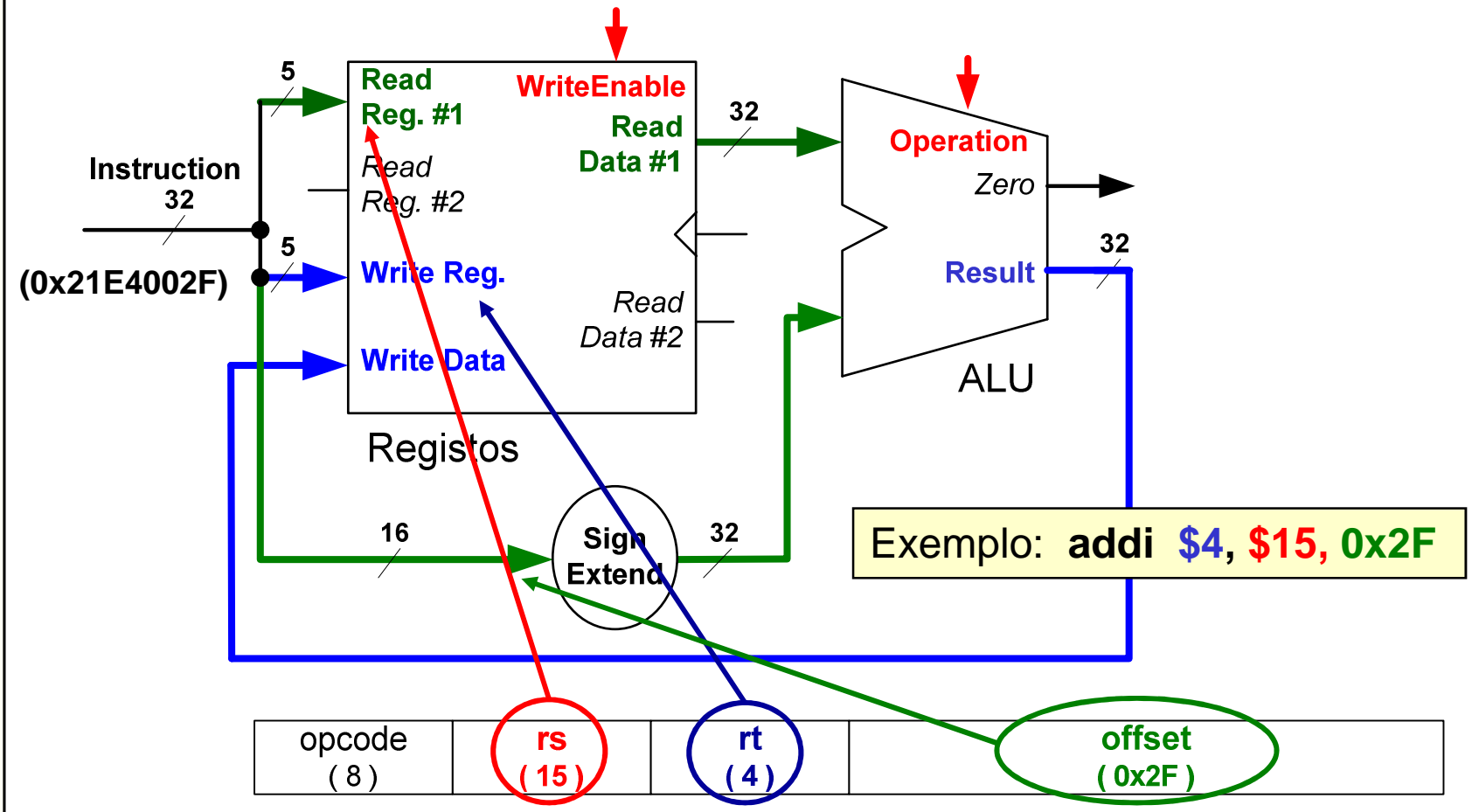
## Implementação de um *Datapath* (Instruções “imediatas”)

- A interligação dos elementos operativos necessários à execução de instruções que operam com constantes ( “**addi**”, “**slti**”) será:



## Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)


- Operações realizadas na execução de uma instrução de *branch*:
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura dos registos a comparar
  - Comparação dos valores dos registos (realização de uma operação de subtração na ALU)
  - Cálculo do endereço-alvo da instrução de *branch*  
(*Branch Target Address* - BTA) - ver aula 5
$$\text{BTA} = (\text{PC} + 4) + (\text{instruction\_offset} * 4)$$
  - Alteração do valor do registo PC:
    - se a condição testada pelo *branch* for verdadeira PC = BTA
    - se a condição testada pelo *branch* for falsa PC = PC + 4

Exemplo: **beq** \$2, \$3, 0x20

opcode ( 4 )	rs ( 2 )	rt ( 3 )	instruction_offset ( 0x20 )
-----------------	-------------	-------------	--------------------------------
 
## Implementação de um *Datapath* (Instruções de branch)

- Finalmente, os elementos necessários à execução das instruções de salto condicional implicam a inclusão dos seguintes elementos:
  - *left shifter* (2 bits)
  - um somador



O *left shifter* recupera os 2 bits menos significativos do *instruction\_offset* que são desprezados no momento da codificação da instrução (ver aula 7)



# Módulo "left shifter" – VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity LeftShifter2 is
```

```
    port(dataIn : in  std_logic_vector(31 downto 0));
```

```
        dataOut: out std_logic_vector(31 downto 0));
```


```
end LeftShifter2;
```

```
architecture Behavioral of LeftShifter2 is
```

```
begin
```


```
    dataOut <= dataIn(29 downto 0) & "00";
```

```
end Behavioral;
```

 
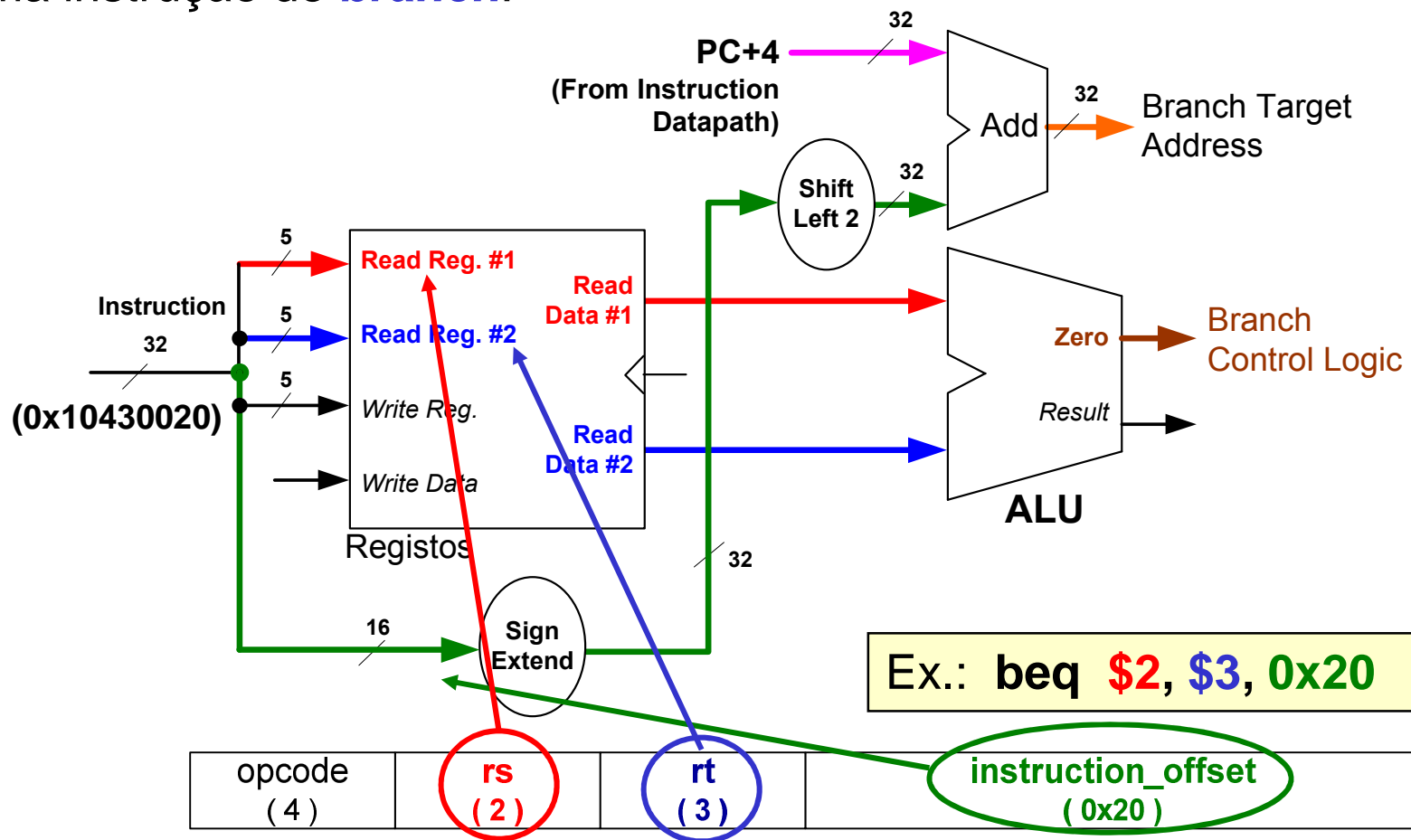
## Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)

- Interligação dos elementos operativos necessários à execução de uma instrução de *branch*:




# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Nos slides anteriores identificaram-se, separadamente, os blocos básicos constituintes do *Datapath* necessários à execução dos vários tipos de instruções
- **Como juntar e interligar os diversos blocos, por forma a servir todas as instruções?**
  - Identificação dos blocos que podem ser partilhados pelos vários tipos de instruções
  - Desenvolvimento de uma estratégia que permita que os mesmos possam ser “configurados” para cada caso
- (o suporte para a instrução J (jump) será introduzido mais tarde)
 
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Relembremos o formato de codificação dos três tipos de instruções:




# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **1º passo:** combinação das instruções de acesso à memória com as instruções aritméticas e lógicas do tipo R e do tipo I:

Escolha do registo destino (3º campo nas instruções tipo R, 2º na instrução LW e nas aritméticas e lógicas imediatas)

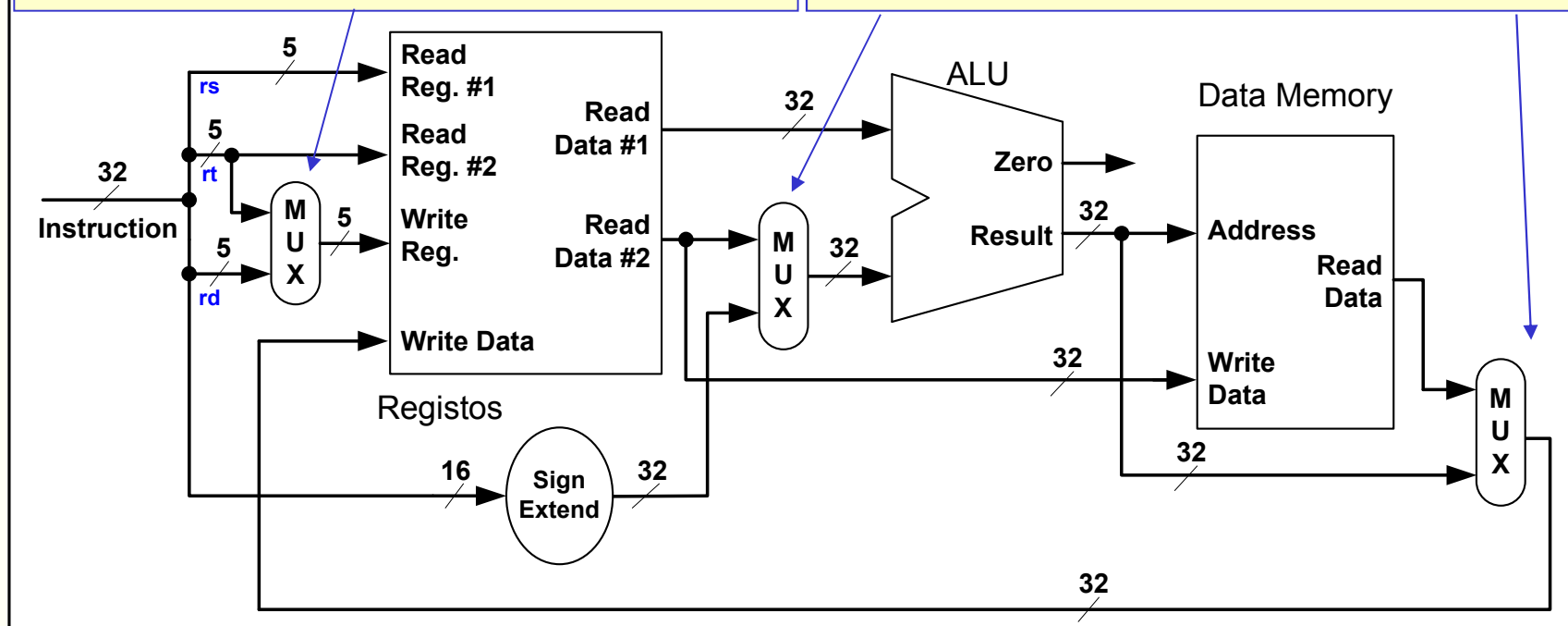
*Multiplexers* para adequar os recursos às necessidades (encaminhamento)



# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução do tipo R. Exemplo: `add $2,$3,$4`


opcode ( 0 )	rs ( 3 )	rt ( 4 )	rd ( 2 )	shamt ( 0 )	funct ( 32 )
-----------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

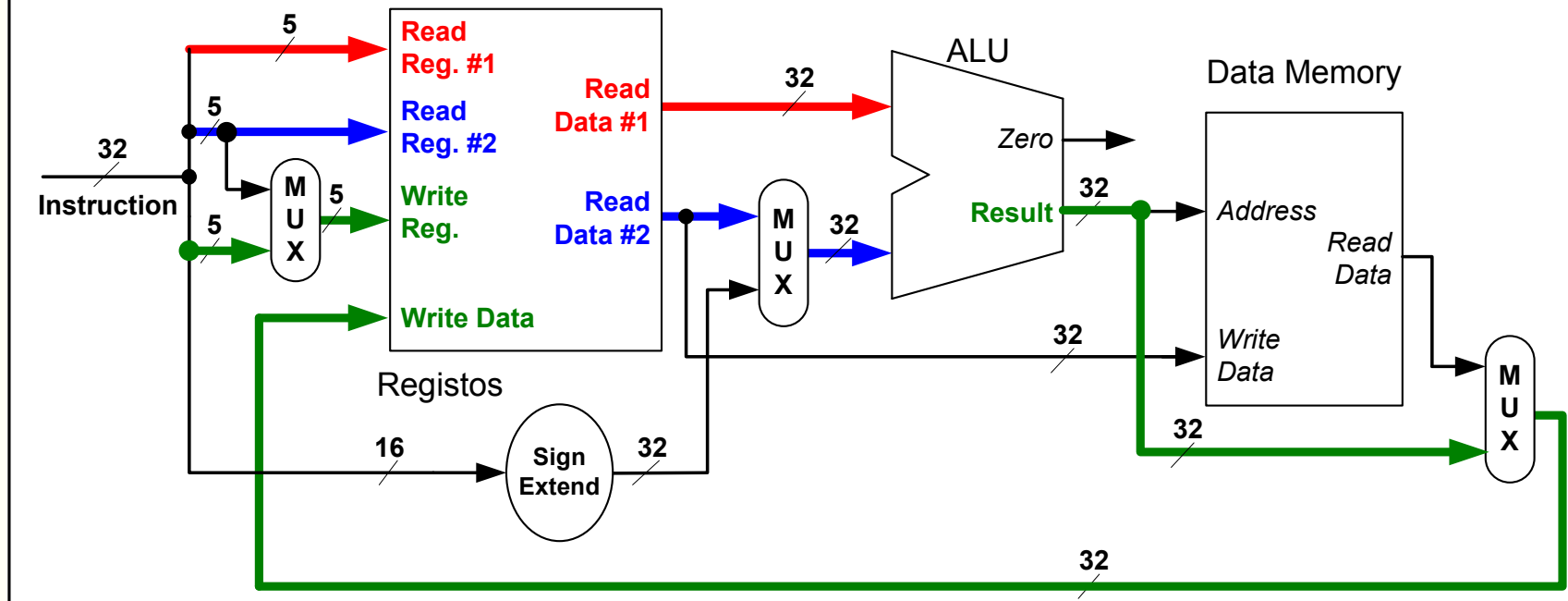

# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução SW (*store word*). Exemplo: `sw $2, 0x24($4)`


opcode ( 43 )	rs ( 4 )	rt ( 2 )	offset ( 0x24 )
------------------	-------------	-------------	--------------------

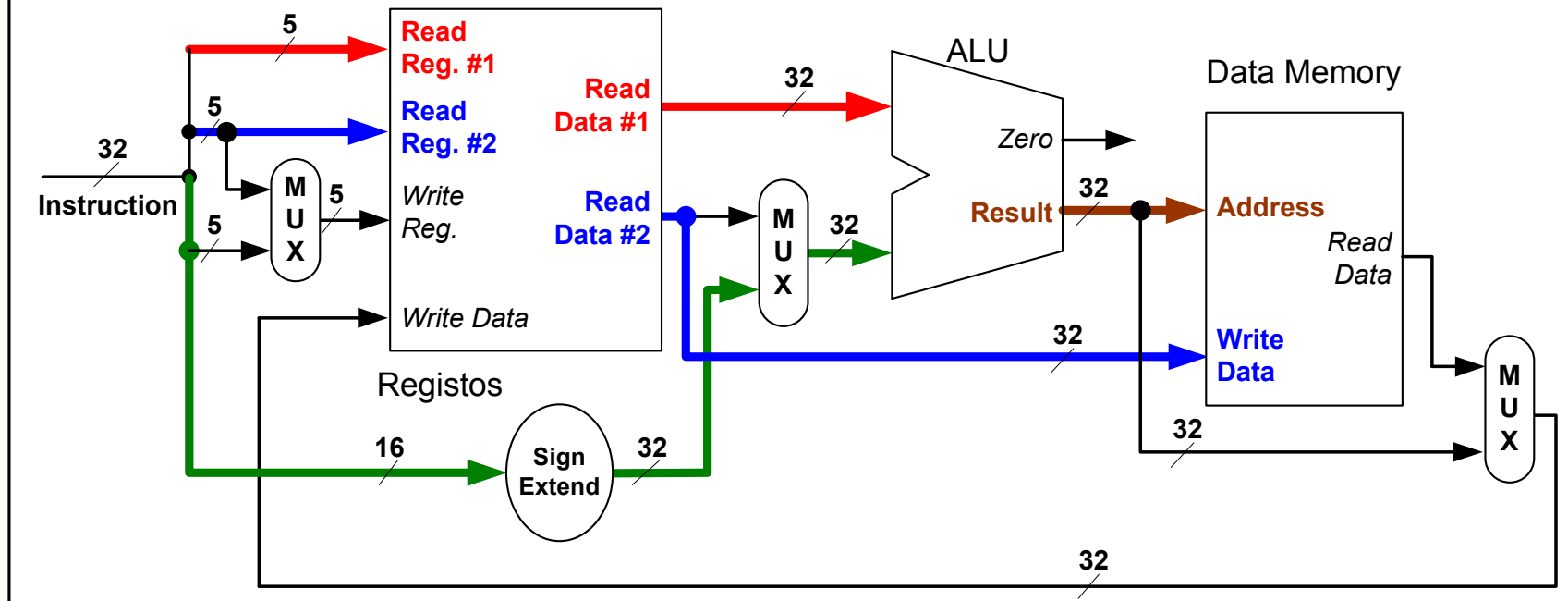

# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução LW (*load word*). Exemplo: `lw $4, 0x2F($15)`

opcode ( 35 )	rs ( 15 )	rt ( 4 )	offset ( 0x2F )
------------------	--------------	-------------	--------------------

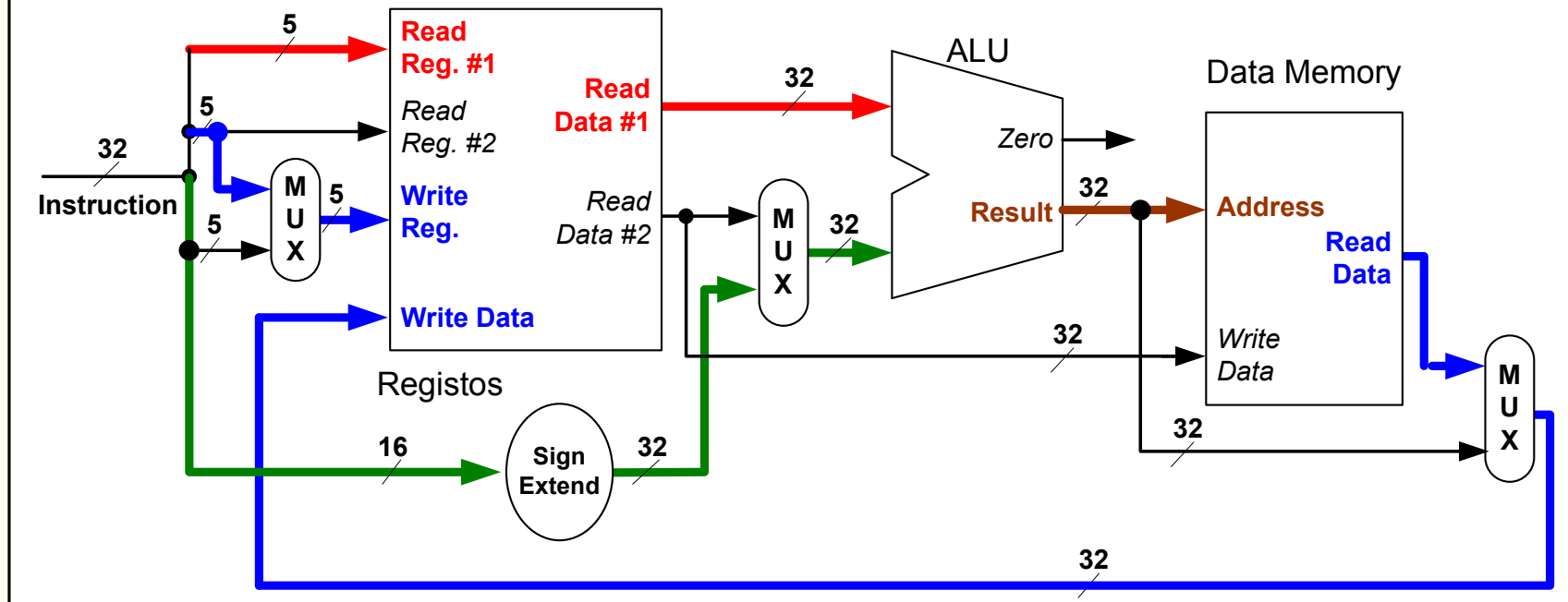




# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo


- Fluxo da informação na execução de uma instrução aritmética imediata. Exemplo: `addi $4,$15,0x2F`

opcode ( 8 )	rs ( 15 )	rt ( 4 )	offset ( 0x2F )
-----------------	--------------	-------------	--------------------

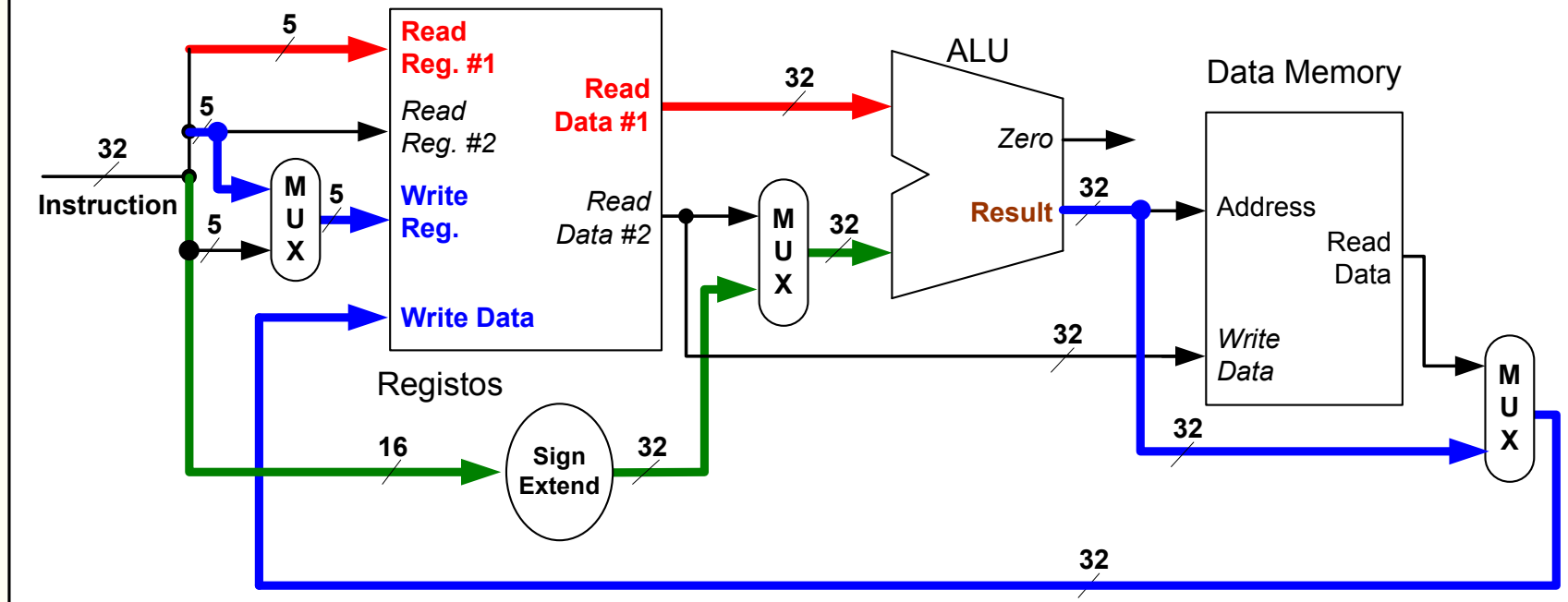

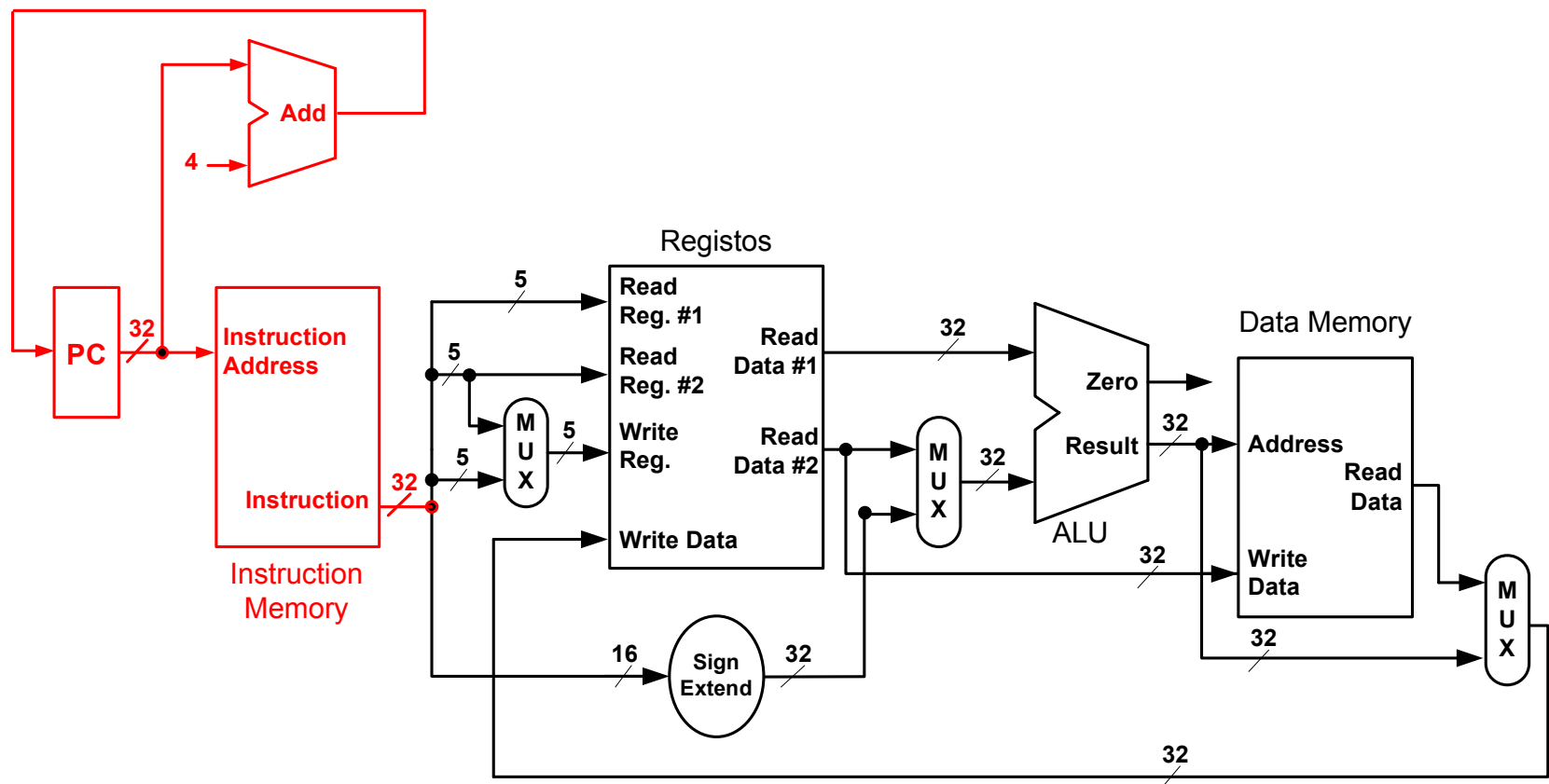
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **2º passo:** inclusão do bloco *Instruction Fetch*



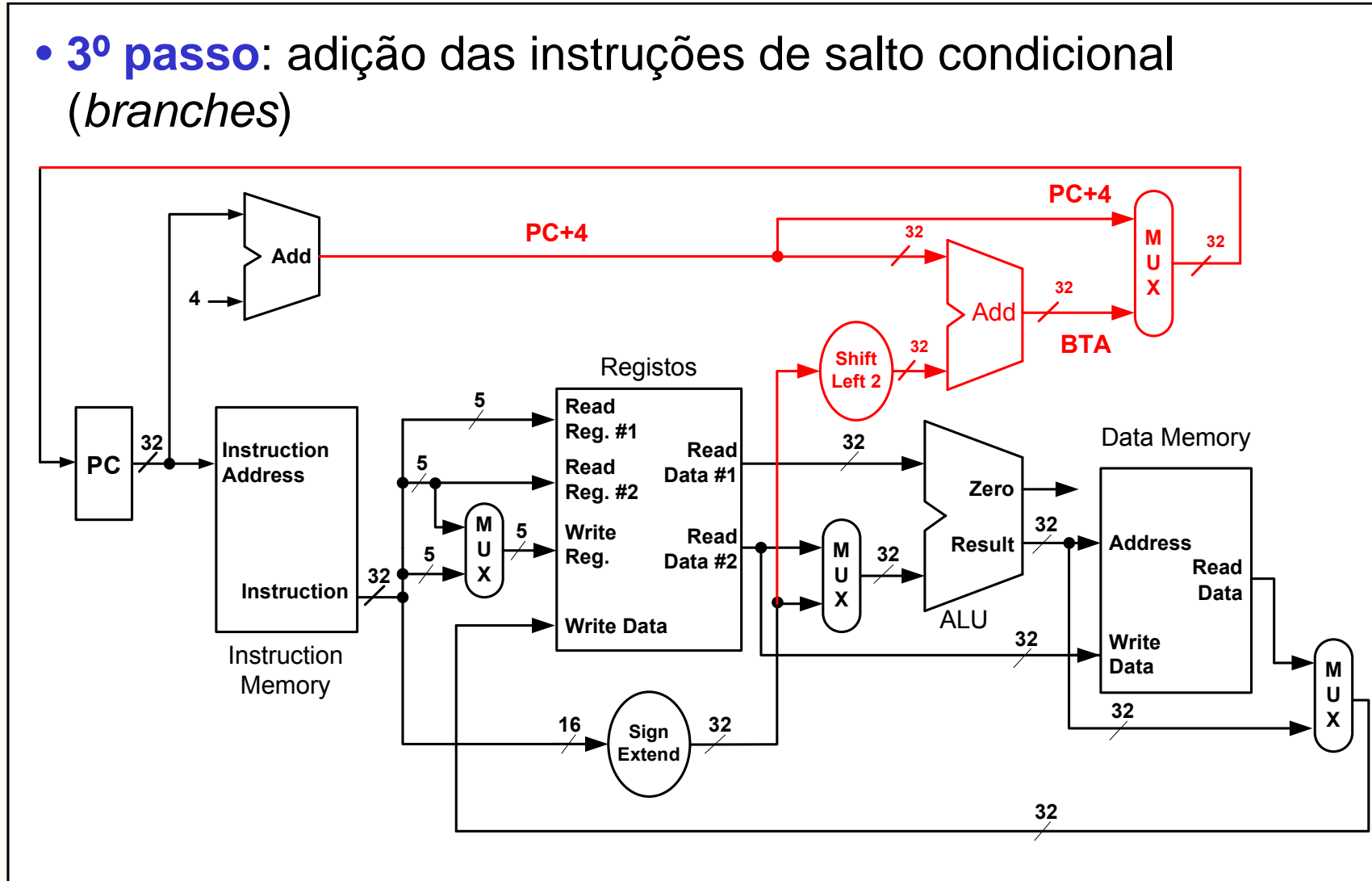
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **3º passo:** adição das instruções de salto condicional (*branches*)



 
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação durante o *instruction fetch*



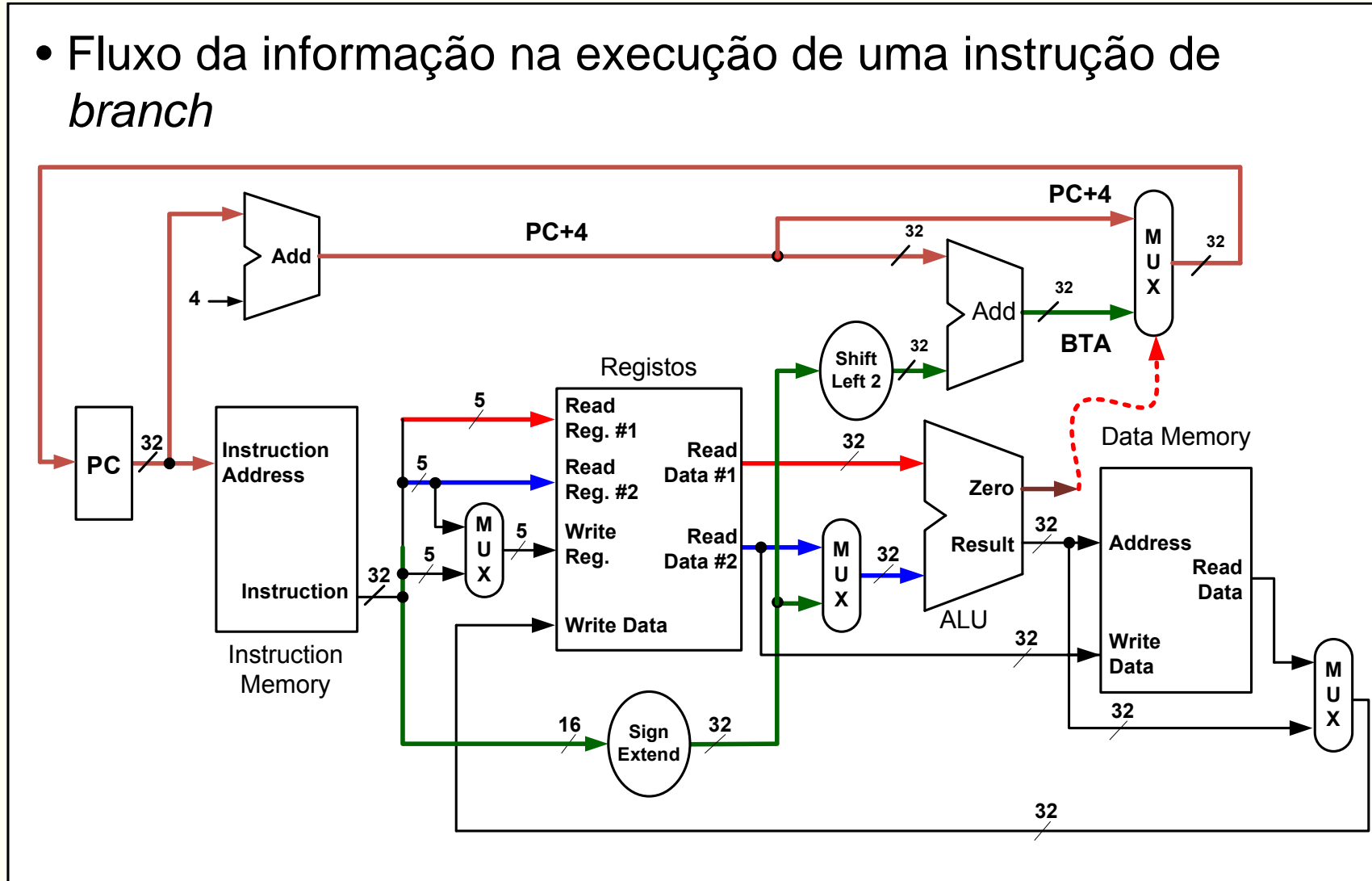
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução de *branch*


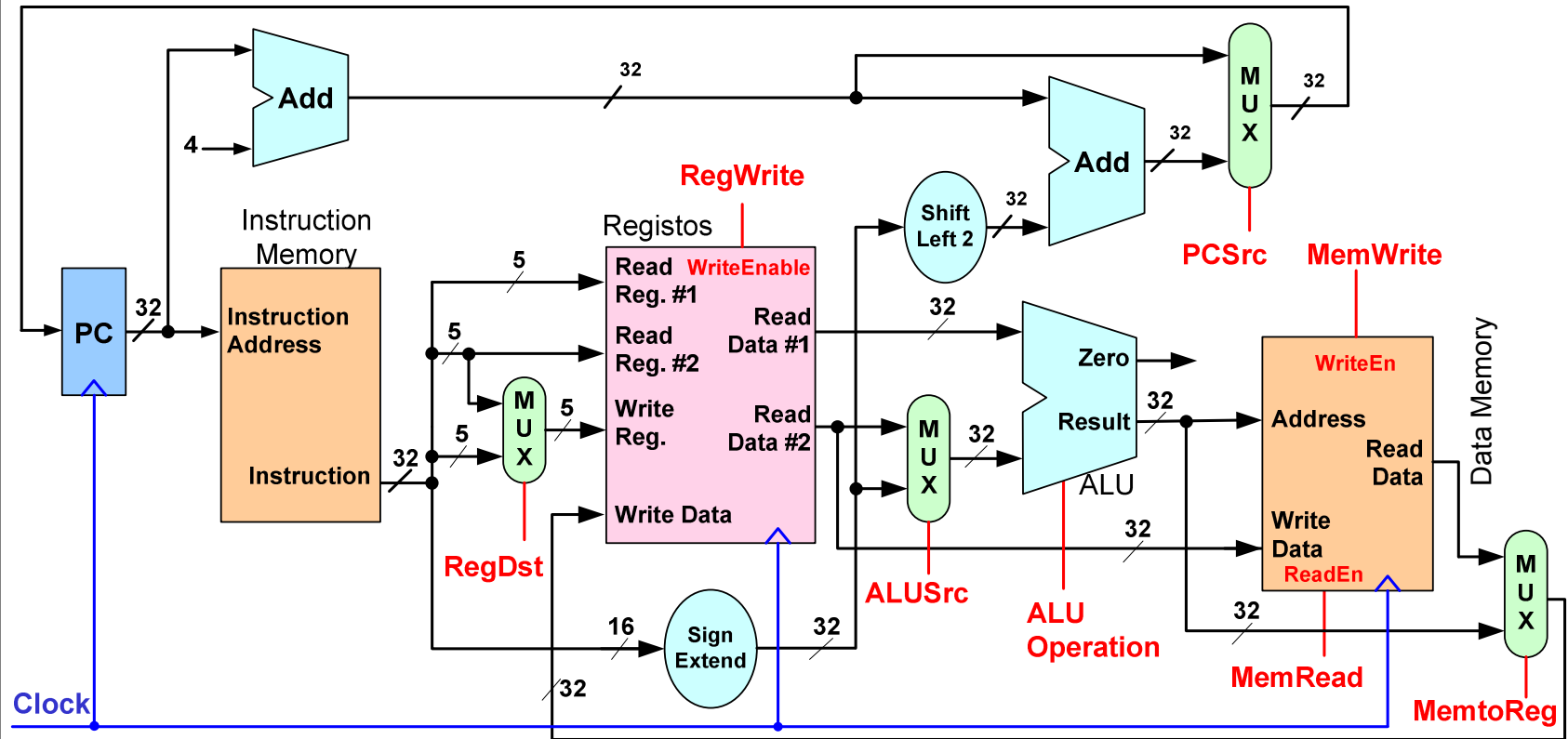
# Datapath single-cycle completo

- Datapath completo com identificação dos sinais de controlo



A utilização de memórias distintas para dados e código, permite a execução de cada instrução num único ciclo de relógio

Que alterações é necessário fazer para incluir a execução do "bne" ?